

## ОГЛАВЛЕНИЕ

### ПРЕДИСЛОВИЕ

Стр.

### Глава 1. ВЫБОР РЕЖИМА ТРИОДА И ЕГО СТАБИЛИЗАЦИЯ

§ 1-1. Статические характеристики и $h$ -параметры триодов . . . . .	4
§ 1-2. Обеспечение выбранного режима . . . . .	11
§ 1-3. Стабильность рабочей точки . . . . .	20

### Глава 2. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА КАСКАДОВ С РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ ВКЛЮЧЕНИЯ ТРИОДОВ И ФОРМУЛЫ ДЛЯ ИХ РАСЧЕТА

### Глава 3. ОПТИМАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ КАСКАДОВ

§ 3-1. Каскады с трансформаторной связью . . . . .	32
§ 3-2. Каскады с емкостной связью . . . . .	35

### Глава 4. НИЗКОЧАСТОТНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ В П/П УСИЛИТЕЛЯХ

§ 4-1. Низкочастотные искажения в реостатных каскадах . . . . .	42
§ 4-2. Низкочастотные искажения в трансформаторных каскадах	51

### Глава 5. ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ В РЕОСТАТНОМ КАСКАДЕ

§ 5-1. Параметры триода на высокой частоте . . . . .	57
§ 5-2. Частотные свойства однокаскадных схем при активной нагрузке . . . . .	61
§ 5-3. Высокочастотная коррекция каскадов с помощью обрат- ной связи по току . . . . .	67
§ 5-4. Частотная характеристика многокаскадного усилителя . . . . .	70

### Глава 6. ОКОНЕЧНЫЕ УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ

§ 6-1. Полезная мощность выходных каскадов . . . . .	72
§ 6-2. Усиление по мощности и входное сопротивление оконеч- них каскадов . . . . .	79
§ 6-3. Нелинейные искажения в оконечном каскаде . . . . .	82
§ 6-4. Фазоинверсные схемы . . . . .	89

### ЛИТЕРАТУРА