

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	3
1. СВЕДЕНИЯ О ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ, СТРУКТУРЕ И ПАРАМЕТРАХ ИХ КОМПОНЕНТОВ	4
1.1. Методы изготовления интегральных операционных усилителей	4
1.2. Параметры и свойства интегральных компонентов	9
1.3. Конструктивно-топологические особенности проектирования интегральных компонентов	13
2. ОСНОВНЫЕ КАСКАДЫ ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ, ИХ ПАРАМЕТРЫ	16
2.1. Дифференциальный усилитель	16
2.2. Дифференциальный усилитель с однофазным выходом	26
2.3. Каскодный усилитель с динамической нагрузкой	30
2.4. Выходной каскад	31
3. ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ	34
3.1. Входные параметры	34
3.2. Усилительные характеристики	41
3.3. Частотные и временные характеристики при малом сигнале	45
3.4. Частотные и временные характеристики при большом сигнале	55
4. МЕТОДЫ УЛУЧШЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ	63
4.1. Уменьшение входных токов	63
4.2. Источники тока в схемах операционных усилителей	65
4.3. Частотная коррекция	68
4.4. Улучшение быстродействия операционных усилителей	74
5. ОПЕРАЦИОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ СРЕДНЕГО БЫСТРОДЕЙСТВИЯ	76
5.1. Усилители широкого применения	76
5.2. Усилители с повышенным входным сопротивлением	85
5.3. Усилители с пониженной потребляемой мощностью	89
6. БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ И ШИРОКОПОЛОСНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ	92
6.1. Операционные усилители с повышенным быстродействием	92
6.2. Широкополосные операционные усилители	101
7. ОСНОВНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ	108
7.1. Инвертирующий и неинвертирующий усилители	108
7.2. Влияние нагрузки, входной емкости и других факторов на частотные и импульсные свойства операционных усилителей	110
7.3. Инструментальный усилитель	113
7.4. Регулируемые и стабилизированные источники, повторители	114
7.5. Аналоговые схемы	116
7.6. Активные фильтры	121
7.7. Генераторы сигналов	124
Список литературы	126