

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Предисловие</i>	3
Краткий очерк о возникновении импульсной техники	7
Глава I. Предмет импульсной техники	14
Глава II. Основные положения гармонического анализа	18
1. Методы анализа воздействия импульса на линейную систему	18
2. Ряд Фурье	20
3. Спектральные функции и их свойства	23
4. Спектр периодически повторяющегося прямоугольного импульса	25
5. Изменения в спектре импульса при неограниченном росте периода	28
6. Спектр кривой прямоугольной формы	30
7. Спектр функции включения	32
Глава III. Применение метода гармонического анализа к линейным видеосистемам	34
1. Действие периодического импульса на двухполюсник	34
2. Действие периодического импульса на четырехполюсник	36
3. Действие аperiodического импульса на линейную систему	37
4. Связь между частотными свойствами и процессом установления	38
5. Переходные функции	39
6. Предельные и начальные значения переходной функции и частотной зависимости стационарного параметра	42
7. Связь между переходной функцией и стационарными параметрами. Связь между частотной и фазовой характеристиками	43
8. Неискажающие системы	46
9. Связь переходной функции с полосой пропускания	50
10. Влияние фазовых искажений на форму переходной функции	56
Глава IV. Применение гармонического анализа к радиосистемам	59
1. Неискажающая система для радиосигнала	59
2. Фазовая и групповая задержки	63

3. Спектр радиопульса	64
4. Влияние полосы пропускания на установление амплитуды модулированного сигнала	69
5. Оптимальная полоса пропускания	73
Глава V. Расчет линейных систем	78
1. Построение кривой выходного напряжения (тока) по заданным частотным свойствам линейной системы	78
2. Расчет амплитудно- и фазо-частотных характеристик по реакции на напряжение прямоугольной формы	83
3. Формула свертывания	86
4. Другие виды записи формулы свертывания	88
5. Запись формулы свертывания для общего случая	90
6. Расчет нарастания напряжения в многокаскадном усилителе на сопротивлениях	92
7. Расчет нарастания амплитуды в многокаскадном усилителе с одиночными настроенными контурами	95
8. Искажение фронта нарастания напряжения	97
9. Вычисление реакции при численно заданных напряжении и переходной функции	102
10. Напряжение произвольной формы как сумма кратковременных импульсов	105
11. Связь между стационарными параметрами и переходной функцией	107
Глава VI. Ограничители	111
1. Введение	111
2. Диодное ограничение	116
3. Анодно-сеточное ограничение	126
4. Эквивалентная схема анодно-сеточного ограничителя	130
5. Влияние паразитных емкостей при диодном ограничении	136
6. Влияние паразитных емкостей при анодно-сеточном ограничении	142
7. Напряжение на разделительном конденсаторе	153
8. Фиксаторы уровня (восстановители постоянной составляющей)	164
Глава VII. Емкостные дифференцирующие контуры	170
1. Общие сведения	170
2. Влияние конечной продолжительности фронта на форму и величину импульса	174
3. Влияние паразитных параметров	180
4. Расчет формы и амплитуды импульса	187
5. Выбор параметров дифференцирующего контура	196
Глава VIII. Формирование с помощью колебательного контура	204
1. Введение	204
2. Основные схемы включения колебательного контура	206
3. Дифференциальное уравнение колебательного контура	209
4. Возбуждение контура перепадом тока с конечной продолжительностью фронта	212
5. Исследование влияния длительности фронта тока	216
6. Получение калибрационных отметок	222
7. Формирование прямоугольного импульса	229
8. Расширение импульса	235
9. Получение остроконечных импульсов	238

Глава IX. Искусственные линии (цепи задержки)	242
1. Введение	242
2. Внешние параметры четырехполюсника	243
3. Цепь, составленная из согласованных звеньев	247
4. Параметры типовых звеньев	248
5. Основные свойства чисто реактивных четырехполюсников	250
6. Звенья типа постоянного k	252
7. Производные звенья типа m	257
8. Оконечные производные полувзвья типа m	259
9. Применение производных звеньев типа m для улучшения фазовой характеристики	265
10. Осуществление производных звеньев при $m > 1$	267
11. Пример расчета цепи задержки	270
12. Спиральные линии	273
Глава X. Формирующие двухполюсники	278
1. Введение	278
2. Переходная функция формирующего двухполюсника первого рода	279
3. Переходная функция формирующего двухполюсника второго рода	282
4. Представление формирующего двухполюсника первого рода в виде канонической схемы	283
5. Представление формирующего двухполюсника второго рода в виде канонической схемы	286
6. Длинная линия в качестве формирующего двухполюсника	288
7. Согласование сопротивлений двухполюсника и нагрузки	291
8. Формирующий двухполюсник как накопитель энергии	296
9. Получение перепадов напряжения и тока	300
10. Схемы формирования с источником постоянного тока	303
11. Схема формирования с источником переменного тока	308
Глава XI. Расчет параметров формирующих двухполюсников	311
1. Введение	311
2. Двухполюсники, составленные из конечного числа контуров	313
3. Определение коэффициентов β_k по Фурье	316
4. Метод расчета параметров, обеспечивающий малые пульсации на вершине формируемого импульса	318
5. Расчет параметров двухполюсника первого рода, составленного из противорезонансных контуров	322
6. Вычисление частот противорезонанса и производных проводимости	326
7. Распределение напряжения по элементам формирующего двухполюсника, составленного из противорезонансных контуров	330
8. Расчет цепи, составленной из катушки с отводами и конденсаторов с равными емкостями [А-5]	333
Глава XII. Спусковые устройства	341
1. Введение	341
2. Метод рассмотрения	343
3. Характеристика системы при разомкнутой петле положительной обратной связи	343
4. Построение характеристики системы при замкнутой петле	345
5. Анализ характеристики системы при замкнутой петле	347
6. Устойчивое и неустойчивое состояния равновесия	348

7. Исследование устойчивости состояний равновесия системы с замкнутой петлей положительной обратной связи	351
8. Устойчивость и крутизна характеристики	354
9. Основные свойства спусковой системы	356
10. Режимы работы спусковой системы	358
11. Влияние параметров на форму характеристики спусковой системы	361
12. Спусковые устройства с катодной связью	363
13. Схемы спусковых устройств с анодно-сеточными связями	367
14. Схемы спусковых устройств с катодной связью	375
15. Пример расчета спускового устройства	380

Глава XIII. Скорость опрокидывания спусковых систем 388

1. Введение	388
2. Длительность процесса опрокидывания спусковой системы и длительность фронта напряжения в выходной цепи	389
3. Метод анализа и исходные допущения	390
4. Связь между параметрами спусковой системы и разомкнутой петли обратной связи	391
5. Пример вычисления. Влияние коэффициента усиления на длительность процесса опрокидывания	393
6. Приближенное представление переходной функции	395
7. Общие формулы для длительности процесса опрокидывания	398
8. Определение λ и α_λ . Расчет длительности процесса опрокидывания типовых устройств	401
9. Связь скорости опрокидывания спусковой системы с частотной характеристикой петли обратной связи	407
10. Расчет длительности процесса опрокидывания для других форм управляющего напряжения. Сравнение эффективности ограничителей и спусковой системы	409
11. Учет влияния проходных емкостей ламп	413
12. Сравнение различных типов спусковых устройств	416
13. Выбор параметров и режима, обеспечивающих малую длительность опрокидывания	419
14. Числовые примеры	422

Глава XIV. Емкостные генераторы разрывных колебаний (емкостные релаксаторы) 425

1. Введение	425
2. Однотактный релаксатор с реостатной связью	427
3. Временные диаграммы релаксатора с реостатной связью	430
4. Продолжительность процессов в релаксаторе	434
5. Релаксатор с двумя емкостными связями	436
6. Генератор разрывных автоколебаний с двумя емкостными связями (мультивибратор)	441
7. Релаксатор с катодной связью	444
8. Стабильность длительности импульсов	451
9. Примеры расчетов	463

Глава XV. Одноламповые релаксаторы с трансформаторной связью (блокинг-генераторы) 472

1. Введение	472
2. Краткие сведения о трансформаторах	476
3. Эквивалентная схема трансформатора	486
4. Формирование импульса	495
5. Восстановление исходного состояния и автоколебания релаксатора	507

6. Характеристики лампы и нагрузки	515
7. Динамические характеристики	522
8. Расчеты вершины импульса	538
9. Длительность фронтов	549
10. Краткие сведения о схемах релаксаторов	564
11. Соображения по выбору параметров	570

Глава XVI. Синхронизация релаксационных генераторов и деление частоты импульсов 580

1. Введение	580
2. Основная задача теории синхронизации и исходные предположения	582
3. Синхронизация короткими импульсами	583
4. Другие случаи синхронизации	590
5. Синхронизация импульсами прямоугольной формы	592
6. Синхронизация синусоидальным напряжением	593
7. Исследование устойчивости стационарных решений	596
8. Области синхронизации в случае воздействующего напряжения синусоидальной формы	598
9. Области синхронизации релаксаторов с другой формой колебаний	600
10. Выводы из рассмотрения диаграмм областей синхронизации	601
11. Делители частоты	602
12. Синхронизированный емкостный релаксатор в качестве делителя частоты	605
13. Синхронизированный релаксатор с трансформаторной связью в качестве делителя частоты	610
14. Однотактные релаксаторы в качестве делителей частоты	612
15. Стабильность временного сдвига импульсов	617

Глава XVII. Получение линейно-изменяющихся напряжений 619

1. Понятие об интегрирующих цепях	619
2. Применение интегрирующих цепей	621
3. Основные параметры линейно-изменяющегося напряжения	622
4. Способы получения линейно-изменяющегося напряжения	626
5. Схемы генераторов линейно-изменяющегося напряжения	636
6. Источники погрешностей в точных генераторах линейно-изменяющегося напряжения	650
7. Примеры проектирования генераторов линейно-изменяющегося напряжения	662

Глава XVIII. Сравнивающие устройства 678

1. Введение	678
2. Сравнивающее устройство без обратной связи	679
3. Стабильность момента сравнения	682
4. Выбор элементов сравнивающего устройства без обратной связи	690
5. Сравнивающие устройства с трансформаторной обратной связью	694
6. Длительность опрокидывания сравнивающего устройства с трансформаторной связью	700
7. Выбор элементов устройства с трансформаторной обратной связью	705
8. Сравнивающее устройство с катодной связью	707

Глава XIX. Получение переменной задержки импульсов 710

1. Введение	710
2. Методы получения переменной задержки	714

3. Схема с отдельными функциональными элементами (метод сравнения напряжений)	718
4. Схема с совмещенными функциональными элементами (метод сравнения напряжений)	723
5. Варианты схемы с совмещенными элементами	728
6. Способы изменения задержки	731
7. Основные соображения по проектированию двухлампового задерживающего устройства	735
8. Одноламповое устройство со связью на экранирующую сетку	737
9. Одноламповое устройство с катодной связью	741
10. Соображения по проектированию одноламповых устройств	745
Глава XX. Модуляция и демодуляция импульсов	750
1. Виды модуляции импульсов	750
2. Спектры модулированных импульсов	754
3. Модуляция и демодуляция импульсов по амплитуде	758
4. Модуляция и демодуляция импульсов по длительности	766
5. Модуляция и демодуляция импульсов по фазе	767
Глава XXI. Импульсные измерения	775
1. Введение	775
2. Электронно-лучевой осциллоскоп	775
3. Измерение напряжения	784
4. Измерение длительности импульса и его частей	789
5. Измерение частоты	801
6. Счет числа импульсов	806
Литература	815
Предметный указатель	820