

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	3
Г л а в а п е р в а я . М а т е м а т и чес ки е о сно вы ме тод а расч ета	5
1. Общие соображения	5
2. Основные понятия об обобщенных функциях	7
3. Решение дифференциального уравнения	9
4. Представление решения основных уравнений в форме рядов Фурье	13
5. Составление уравнений периодов	16
Г л а в а вто рая . Р асчет элек трических цепей с оди м ве нтильным элем ентом	22
6. Схемы с вентилем, содержащие чисто активные со- противления	22
7. Схемы с одним реактивным элементом	25
8. Схемы с любым числом реактивных элементов	30
9. Расчет переходных процессов	45
Г л а в а третья . Р асчет цепей с мостовым выпрямителем	53
10. Режимы работы мостового выпрямителя	53
11. Расчет цепи при работе моста в режиме прерывисто- го тока	55
12. Расчет цепи при работе моста в режиме непрерывного тока	60
13. Определение режимов работы мостового выпрямителя	61
Г л а в а ч етв ертая . Определение периодических режимов в многофазных вентильных схемах	65
14. Составление дифференциальных уравнений и уравне- ний периодов	65
15. Двухфазная вентильная схема ($m=2$)	74
16. Определение числа проводящих вентилей	78
17. Трехфазная вентильная схема ($m=3$)	82

Г л а в а п я т а я . Г р а ф о - а н а л и т и ч е с к и й м е т о д р а с ч е т а п е р е х о д н ы х п р oц eссов	88
18. Особенности построения кривых токов и напряжений	88
19. Условия переходов	93
20. Однофазный мост с активно-индуктивной нагрузкой	94
21. Однофазный мост с активно-емкостной нагрузкой	101
22. Расчет переходных процессов в цепях с одиночными вентилями	108
23. Расчет переходных процессов при несинусоидальных напряжениях	112
Г л а в а ш е с т а я . П р и б л и ж е н н ы й м етод расч ета элек трических вентильных цепей	118
24. Основные расчетные соотношения	118
25. Исследование рельсовой цепи с вентильным концом	128
26. Анализ схемы с удвоением напряжения	134
Приложения	139
Литература	147