

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Предисловие	3

Часть I

Общие вопросы проектирования усилителей

Глава 1. Характеристики и параметры транзисторов	5
1. Малосигнальная эквивалентная схема транзистора	5
2. Системы параметров транзисторов	9
3. Зависимость малосигнальных параметров от режима работы и температуры	15
4. Статические характеристики транзистора	19
5. Разброс усилительных параметров транзисторов	23
6. Температурная нестабильность режима	24
7. Термальные параметры транзисторов	29
8. Шумовые свойства транзисторов	30
Глава 2. Выбор и стабилизация режима работы транзисторных усилителей	39
1. Выбор режима работы при слабых сигналах	39
2. Выбор режима работы при сильных сигналах	41
3. Особенности работы транзисторов в микрорежиме	44
4. Однокаскадные схемы стабилизации режима	46
5. Многокаскадные схемы стабилизации режима	59
6. Выбор и стабилизация режима работы полевых транзисторов	75
Глава 3. Вспомогательные цепи и схемы питания усилителей	83
1. Цепи смещения и их нейтрализация в схемах с высоким входным сопротивлением	83
2. Развязывающие цепи	103
3. Разделительная и блокирующая цепи	107
4. Схемы последовательного питания	112
5. Схемы параллельно-последовательного питания	116
6. Автоматическая регулировка усиления	117
Глава 4. Тепловой режим работы транзисторов в усилителях	126
1. Охлаждающие устройства	126
2. Мощность, рассеиваемая транзистором в непрерывном режиме работы	128

3. Мощность, рассеиваемая транзистором в импульсном режиме работы	130
4. Расчет теплового режима	133
Глава 5. Измерение параметров транзисторов	142
1. Питание измерительных схем	142
2. Измерение низкочастотных параметров	144
3. Измерение высокочастотных параметров	151
4. Измерение тепловых параметров	161
5. Измерение шумовых параметров	162

Часть II

Схемы усилителей

Глава 6. Апериодические усилители	167
1. Предварительный расчет апериодических усилителей	167
2. Высокостабильные основные каскады	170
3. Входные малошумящие каскады	188
Глава 7. Низкочастотные избирательные усилители	209
1. Основные характеристики и особенности проектирования	209
2. Аппроксимация частотных характеристик усилителей	212
3. Аппроксимация фазовых характеристик усилителей	232
4. Схемы активных и пассивных RC -звеньев	240
5. Фазовые RC -звенья	254
Глава 8. Усилители звуковых частот	276
1. Однотактные усилители мощности	276
2. Двухтактные усилители мощности	284
3. Обеспечение режима двухтактных каскадов	289
4. Предоконечные каскады однотактных усилителей	293
5. Предоконечные каскады двухтактных усилителей	300
6. Специальные схемы двухтактных каскадов	314
Глава 9. Широкополосные усилители	318
1. Корреляционный метод определения параметров переходного процесса	318
2. Предварительный расчет широкополосных усилителей	320
3. Усилители на резисторах	331
4. Усилители с компенсацией	334
5. Усилители с обратной связью	339
6. Выходные каскады широкополосных усилителей	347
7. Налаживание широкополосных усилителей	355
Глава 10. Усилители постоянного тока	358
1. Особенности усилителей постоянного тока	358
2. Входные каскады	359
3. Выходные каскады	365
4. Цепи частотной компенсации	379
Глава 11. Высокочастотные избирательные усилители	389
1. Расчет частотной избирательности	389
2. Расчет усиления	397
3. Избирательные усилители с фиксированной настройкой	405
4. Диапазонные избирательные усилители	412
5. Избирательные усилители с комбинированным включением транзисторов	417
Приложения	422
Литература	426