

## О Г Л А В Л Е Н И Е

Предисловие . . . . .	3
Глава первая. <b>Общие сведения о преобразователях и их элементах</b> . . . . .	5
1.1. Назначение и разновидности преобразователей электрической энергии . . . . .	5
1.2. Принципы построения полупроводниковых преобразователей . . . . .	10
1.3. Типовые схемы преобразователей постоянного напряжения . . . . .	12
1.4. Типовые схемы инверторов . . . . .	15
1.5. Особенности применения основных элементов . . . . .	21
1.5.1. Полупроводниковые элементы . . . . .	21
1.5.2. Конденсаторы . . . . .	26
1.5.3. Трансформаторы . . . . .	30
1.5.4. Дроссели без постоянной составляющей тока обмотки . . . . .	35
1.5.5. Дроссели с постоянной составляющей тока обмотки . . . . .	36
Глава вторая. <b>Формирование и стабилизация выходного напряжения инверторов</b> . . . . .	38
2.1. Методы формирования выходного напряжения инверторов . . . . .	38
2.1.1. Требования к выходному напряжению и критерии его качества . . . . .	38
2.1.2. Классификация методов формирования выходного напряжения . . . . .	40
2.1.3. Одноуровневые формы выходного напряжения . . . . .	45
2.1.4. Многоуровневые формы выходного напряжения . . . . .	52
2.2. Методы изменения формы выходного напряжения для стабилизации его значения . . . . .	56
2.2.1. Классификация методов изменения формы выходного напряжения . . . . .	56
2.2.2. Метод изменения глубины модуляции . . . . .	58
2.2.3. Метод дополнительной многократной широтно-импульсной модуляции . . . . .	61
2.2.4. Метод геометрического суммирования напряжений . . . . .	67
2.3. Фильтры для формирования синусоидального напряжения . . . . .	68
2.3.1. Виды фильтров и их фильтрующие способности . . . . .	68
2.3.2. Энергетические и массогабаритные показатели фильтров . . . . .	75
Глава третья. <b>Однофазные однокаскадные инверторы</b> . . . . .	81
3.1. Нерегулируемые инверторы . . . . .	81
3.1.1. Основные схемы . . . . .	81
3.1.2. Расчетные соотношения . . . . .	84
3.1.3. Сопоставление схем . . . . .	92

3.2. Регулируемые инверторы с широтно-импульсной модуляцией . . . . .	93
3.2.1. Основные схемы . . . . .	93
3.2.2. Расчетные соотношения . . . . .	95
3.2.3. Особенности вариантов схем . . . . .	106
3.3. Регулируемые инверторы с амплитудно-широтно-импульсной модуляцией . . . . .	107
<b>Глава четвертая. Преобразователи постоянного напряжения . . . . .</b>	<b>113</b>
4.1. Общие вопросы . . . . .	113
4.1.1. Классификация . . . . .	113
4.1.2. Основы расчета . . . . .	116
4.2. Однотактные преобразователи с гальванически связанным входом и выходом (тип 1С) . . . . .	121
4.2.1. Основные схемы . . . . .	121
4.2.2. Схемы с двухобмоточным дросселем . . . . .	125
4.2.3. Комбинированные схемы . . . . .	128
4.3. Однотактные преобразователи с трансформаторным разделением цепей (тип 1Р) . . . . .	131
4.3.1. Преобразователи с промежуточным трансформатором . . . . .	131
4.3.2. Преобразователи с входным трансформатором . . . . .	134
4.3.3. Преобразователи с выходным трансформатором . . . . .	140
4.4. Двухтактные преобразователи с трансформаторным разделением цепей (типа 2Р) . . . . .	147
4.4.1. Простейшие схемы . . . . .	147
4.4.2. Преобразователи комбинированного типа с дросселем в первичной цепи . . . . .	150
4.4.3. Преобразователи с дросселем переменного тока . . . . .	158
4.5. Двухтактные преобразователи с гальванически связанным входом и выходом (тип 2С) . . . . .	163
4.5.1. Основные схемы . . . . .	163
4.5.2. Расчетные соотношения, используемые в регулируемых преобразователях . . . . .	170
4.5.3. Особые схемы . . . . .	177
<b>Глава пятая. Однофазные многокаскадные инверторы . . . . .</b>	<b>182</b>
5.1. Назначение и классификация . . . . .	182
5.2. Инверторы с входным необратимым преобразователем постоянного напряжения . . . . .	183
5.3. Инверторы с входным обратимым преобразователем постоянного напряжения . . . . .	188
5.3.1. Основные схемы . . . . .	188
5.3.2. Расчетные соотношения . . . . .	191
5.3.3. Сравнение вариантов схем . . . . .	194
5.4. Инверторы с выходным преобразователем частоты . . . . .	195
5.4.1. Основные схемы . . . . .	195
5.4.2. Расчетные соотношения . . . . .	200
5.4.3. Сравнение вариантов схем . . . . .	201
<b>Глава шестая. Преобразователи с переключением обмоток силового трансформатора . . . . .</b>	<b>202</b>
6.1. Назначение и классификация . . . . .	202
6.2. Преобразователи с переключением секций первичной обмотки выходного трансформатора . . . . .	204

6.2.1. Основные схемы	204
6.2.2. Расчетные соотношения, используемые для формирования ступенчатого выходного напряжения	206
6.2.3. Расчетные соотношения, используемые для формирования и стабилизации прямоугольного выходного напряжения	208
6.3. Преобразователи с переключением секций вторичной обмотки выходного трансформатора	214
6.3.1. Основные схемы	214
6.3.2. Расчетные соотношения, используемые для формирования ступенчатого выходного напряжения	217
6.3.3. Расчетные соотношения, используемые для формирования и стабилизации прямоугольного выходного напряжения	218
6.4. Преобразователи с переключением секций обмоток промежуточно-го трансформатора повышенной частоты	220
6.4.1. Основные схемы	220
6.4.2. Расчетные соотношения	227
<b>Глава седьмая. Многоячейковые преобразователи постоянного напряжения</b>	229
7.1. Назначение и классификация	229
7.2. Преобразователи модульной (матричной) структуры	230
7.3. Многотактные преобразователи	233
7.4. Преобразователи с трансформаторным делителем напряжения	239
7.5. Преобразователи с суммированием выходных напряжений	245
7.6. Преобразователи с делением входного напряжения с помощью ячеек с трансформаторами	256
7.7. Преобразователи с конденсаторными делителями входного напряжения	261
<b>Глава восьмая. Многоячейковые инверторы</b>	265
8.1. Назначение и классификация	265
8.2. Инверторы с суммированием выходных напряжений	267
8.2.1. Суммирование одинаковых по форме и частоте напряжений	267
8.2.2. Суммирование одинаковых по частоте и разным по длительности импульсов напряжений	271
8.2.3. Суммирование периодических напряжений основной и кратной ей частот	276
8.2.4. Суммирование разных по длительности и частоте напряжений	280
8.2.5. Суммирование напряжений, воспроизводящих функции Уолша	283
8.2.6. Варианты выполнения силового контура суммирования	285
8.3. Инверторы с промежуточным звеном повышенной частоты	288
8.3.1. Инверторы с полным преобразованием на повышенной частоте	288
8.3.2. Инверторы с частичным преобразованием на повышенной частоте	290
8.3.3. Инверторы с суммированием двух напряжений повышенной, но разной частоты (с выделением напряжения «биений»)	292
8.4. Инверторы с делением входного напряжения	293
8.4.1. Инверторы с автотрансформаторными делителями напряжения	293
8.4.2. Инверторы с конденсаторными делителями напряжения	300
8.4.3. Инверторы с переключением секций источника питания	305
8.4.4. Инверторы с комбинацией принципов деления и суммирования напряжения	312

Глава девятая. Трехфазные инверторы . . . . .	314
9.1. Составные трехфазные инверторы . . . . .	314
9.1.1. Трехфазные инверторы, состоящие из трех однофазных . . . . .	314
9.1.2. Трехфазные инверторы, состоящие из двух однофазных . . . . .	319
9.2. Элементарные трехфазные инверторы . . . . .	321
9.2.1. Мостовой трехфазный инвертор . . . . .	321
9.2.2. Трехфазный кольцевой инвертор . . . . .	325
9.2.3. Трехфазные инверторы с уменьшенным числом транзисторов . . . . .	327
9.3. Трехфазные инверторы с улучшенной формой выходного напряжения . . . . .	329
9.3.1. Инверторы, в фазном напряжении которых отсутствуют третья и кратные ей гармоники . . . . .	329
9.3.2. Инверторы с трансформаторным выходом и многоступенчатой аппроксимирующей синусоиду формой линейных и фазных напряжений . . . . .	334
9.3.3. Инверторы с бестрансформаторным выходом и многоступенчатой аппроксимирующей синусоиду формой выходных напряжений . . . . .	347
9.3.4. Регулирование выходного напряжения . . . . .	359
9.4. Трехфазные инверторы с промежуточным звеном повышенной частоты . . . . .	363
Список литературы . . . . .	367