

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|---|-----------|
| Предисловие | 3 |
| Часть первая. Общие сведения о транзисторных преобразователях и их элементах | 6 |
| Глава первая. Основные понятия | 6 |
| 1-1. Принцип действия и особенности транзисторного преобразователя | 6 |
| 1-2. Влияние характеристик источника питания и нагрузки | 11 |
| Глава вторая. Полупроводниковые элементы основной части преобразователя | 15 |
| 2-1. Полупроводниковый диод | 15 |
| 2-2. Транзистор | 19 |
| Глава третья. Конденсаторы основной части преобразователя | 33 |
| 3-1. Расчетная мощность | 33 |
| 3-2. Схемы замещения и основные характеристики | 34 |
| 3-3. Допустимая нагрузка | 37 |
| 3-4. Расчет напряжения пульсаций | 39 |
| Глава четвертая. Магнитные элементы основной части преобразователя | 40 |
| 4-1. Общие положения | 40 |
| 4-2. Особенности расчета трансформатора на заданный перегрев | 41 |
| 4-3. Особенности расчета трансформатора на оптимальный или заданный к. п. д. | 52 |
| 4-4. Влияние отдельных факторов на массу и добротность трансформатора | 55 |
| 4-5. Методика и примеры расчета трансформатора | 66 |
| 4-6. Связь основных расчетных формул для дросселя переменного тока с формулами для трансформатора | 73 |
| 4-7. Немагнитный зазор и рассеяние магнитного потока сердечника дросселя | 75 |
| 4-8. Стабильность индуктивности дросселя | 79 |
| 4-9. Особенности расчета дросселя для резонансного LC-контура | 83 |
| 4-10. Методика и примеры расчета дросселя переменного тока | 83 |
| 4-11. Электромагнитная и расчетная мощность сглаживающего дросселя | 89 |
| 4-12. Особенности расчета сглаживающего дросселя на заданный перегрев | 91 |

| | |
|--|------------|
| 4-13. Влияние отдельных факторов на массу и добротность сглаживающего дросселя | 94 |
| 4-14. Особенности расчета сглаживающего дросселя на заданную добротность и расчета многообмоточных дросселей | 96 |
| 4-15. Методика и примеры расчета сглаживающих дросселей | 99 |
| Часть вторая. Узлы преобразователей | 105 |
| Г л а в а п я т а я . Основная часть преобразователей с выходом на переменном токе | 105 |
| 5-1. Однотактные преобразователи | 105 |
| 5-2. Нерегулируемые двухтактные преобразователи | 112 |
| 5-3. Регулируемые двухтактные преобразователи | 126 |
| 5-4. Специальные схемы преобразователей | 142 |
| Г л а в а ш е с т а я . Основная часть однотактных преобразователей с выходом на постоянном токе | 161 |
| 6-1. Однотактные преобразователи простейшего вида | 161 |
| 6-2. Однотактные преобразователи автотрансформаторного вида | 182 |
| 6-3. Особые схемы однотактных преобразователей | 192 |
| Г л а в а с е д ь м а я . Основная часть двухтактных преобразователей с выходом на постоянном токе | 197 |
| 7-1. Нерегулируемые преобразователи | 197 |
| 7-2. Регулируемые преобразователи | 204 |
| 7-3. Особые двухтактные схемы | 232 |
| Г л а в а в о с й м а я . Регулятор напряжения. Стабилизация выходного напряжения | 243 |
| 8-1. Кратность регулирования | 243 |
| 8-2. Стабилизация напряжения однотактных преобразователей с выходом на постоянном токе | 245 |
| 8-3. Стабилизация напряжения двухтактных преобразователей с выходом на постоянном токе | 252 |
| 8-4. Стабилизация напряжения преобразователей с выходом на переменном токе | 267 |
| 8-5. Особые способы и схемы стабилизации выходного напряжения | 286 |
| Г л а в а д е в я т а я . Устройства управления транзисторами основной части преобразователя | 298 |
| 9-1. Общие положения | 298 |
| 9-2. Расчет цепи управления | 299 |
| 9-3. Разновидности схем управления и их классификация | 305 |
| 9-4. Переходный процесс переключения транзисторов. | 315 |
| 9-5. Способы и схемы уменьшения динамических потерь в транзисторах | 339 |

| | |
|--|------------|
| 9-6. Схемы управления для широтно-импульсной модуляции регулируемых преобразователей | 355 |
| 9-7. Особые схемы управления | 362 |
| Г л а в а д е с я т а я . Задающий генератор. Стабилизация частоты | 364 |
| 10-1. Классификация устройств стабилизации частоты | 364 |
| 10-2. Генераторы прямоугольных импульсов с магнитным насыщающимся элементом | 368 |
| 10-3. Генераторы прямоугольных импульсов с RC -цепочками | 380 |
| 10-4. Генераторы прямоугольных импульсов с резонансным LC -контуром | 386 |
| 10-5. Генераторы коротких импульсов | 402 |
| 10-6. Генераторы с кварцевым резонатором и делителями частоты | 406 |
| Часть третья. Построение и расчет преобразователя | |
| Г л а в а о д и н н а д ц а т а я . Особенности выполнения полной схемы | 417 |
| 11-1. Структурные особенности и система стабилизации выходного напряжения | 417 |
| 11-2. Нагрузочная характеристика. Защита от внешних коротких замыканий и перегрузок | 421 |
| 11-3. Устройства защиты от внутренних и внешних перенапряжений и от включения с обратной полярностью | 429 |
| 11-4. Параллельное и последовательное соединение транзисторов и преобразовательных ячеек | 438 |
| 11-5. Повышение надежности. Резервирование транзисторов | 444 |
| 11-6. Цепочки для пуска преобразователя | 448 |
| 11-7. Устройства локализации радиопомех | 450 |
| Г л а в а д в е н а д ц а т а я . Расчет и оптимизация параметров преобразователей | 452 |
| 12-1. Основные расчетные формулы по определению массы и потерь | 452 |
| 12-2. Некоторые вопросы оптимизации | 462 |
| 12-3. Порядок расчета преобразователей | 482 |
| 12-4. Пример расчета | 494 |
| Л и т е р а т у р а | 499 |