

|   |           |
|---|-----------|
| Предисловие ко второму изданию . . . . .  | 7         |
| <b>Глава I. Введение . . . . .</b>  | <b>9</b>  |
| § 1. Переменный ток . . . . .   | 9         |
| § 2. Основные элементы электрических цепей . . . . .  | 11        |
| § 3. Прохождение тока через электрические цепи . . . . .  | 13        |
| § 4. Некоторые явления в электрических цепях с реактивными<br>сопротивлениями . . . . .                               | 18        |
| § 5. Синусоидальный переменный ток . . . . .  | 22        |
| <b>Глава II. Линейные цепи . . . . .</b>  | <b>29</b> |
| § 6. Сложные электрические цепи . . . . .   | 29        |
| § 7. Принцип наложения . . . . .  | 32        |
| § 8. Спектральный метод . . . . .   | 34        |
| § 9. Прохождение сложных сигналов в линейных цепях. . . . .   | 45        |
| § 10. Векторные диаграммы . . . . .   | 52        |
| § 11. Применение символических изображений . . . . .  | 60        |
| § 12. Применение эквивалентных схем . . . . .   | 71        |
| <b>Глава III. Линейные цепи (продолжение). . . . .</b>  | <b>81</b> |
| § 13. Установившиеся процессы в цепях, содержащих активные и<br>реактивные сопротивления (в двухполюсниках) . . . . . | 81        |
| § 14. Установившиеся процессы в цепях, служащих для передачи<br>сигналов (в четырехполюсниках) . . . . .              | 89        |
| § 15. Резонанс . . . . .  | 106       |
| § 16. Резонансные явления в связанных контурах . . . . .  | 108       |
| § 17. Трансформатор . . . . .   | 116       |
| § 18. Установившиеся процессы в электрических цепях при<br>невыполнении условия квазистационарности . . . . .         | 125       |
| § 19. Переходные процессы в некоторых линейных цепях. Случай<br>включения постоянной э. д. с. . . . .                 | 137       |
| § 20. Переходные процессы в некоторых линейных цепях. Случай<br>включения синусоидальной э. д. с. . . . .             | 149       |

|  |     |
|--|-----|
| <i>Глава IV. Электронные и полупроводниковые приборы . . . . .</i>   | 154 |
| § 21. Вакуумные электронные приборы . . . . .  | 154 |
| § 22. Статические характеристики . . . . .   | 158 |
| § 23. Динамические характеристики . . . . .  | 163 |
| § 24. Режим работы электровакуумных приборов . . . . .   | 167 |
| § 25. Входное сопротивление электровакуумных приборов . . . . .  | 169 |
| § 26. Эквивалентная схема триода . . . . .   | 172 |
| § 27. Способы включения нагрузки в цепь триода, характеристики различных схем включения . . . . .                | 174 |
| § 28. Эквивалентная схема и параметры триода на высоких частотах . . . . .                                       | 180 |
| § 29. Многоэлектродные приборы . . . . .   | 184 |
| § 30. Конструктивные особенности электронных ламп . . . . .  | 191 |
| § 31. Схемы применения электронных ламп . . . . .  | 196 |
| § 32. Физические процессы в газонаполненных электронных приборах . . . . .                                       | 205 |
| § 33. Типы газонаполненных приборов . . . . .  | 211 |
| § 34. Особенности режима использования и конструкции газонаполненных приборов . . . . .                          | 216 |
| § 35. Полупроводниковые электронные приборы . . . . .  | 218 |
| § 36. Типы полупроводниковых приборов . . . . .  | 222 |
| § 37. Особенности использования полупроводниковых приборов . . . . .   | 229 |
| § 38. Схемы включения полупроводниковых триодов, характеристики схем . . . . .                                   | 231 |
| § 39. Особенности и схемы применения полупроводниковых триодов . . . . .   | 239 |
| § 40. Полупроводниковые приборы специальных типов . . . . .  | 242 |
| <i>Глава V. Усилители . . . . .</i>  | 247 |
| § 41. Основные характеристики усилителей . . . . .   | 247 |
| § 42. Эквивалентная схема усилителя . . . . .  | 250 |
| § 43. Широкополосные усилители . . . . .   | 253 |
| § 44. Методы изменения амплитудно-частотных и фазово-частотных характеристик широкополосных усилителей . . . . . | 261 |
| § 45. Искажения импульсных сигналов в широкополосных усилителях . . . . .  | 263 |
| § 46. Усилители медленно изменяющихся сигналов («постоянного тока») . . . . .                                    | 269 |
| § 47. Узкополосные усилители . . . . .   | 272 |
| § 48. Обратная связь в усилителях . . . . .  | 275 |
| § 49. Влияние обратной связи на параметры усилителей . . . . .   | 277 |
| § 50. Устойчивость усилителей с обратной связью . . . . .  | 282 |
| § 51. Некоторые схемы усилителей с обратной связью . . . . .   | 286 |
| § 52. Помехи при усилении очень слабых сигналов . . . . .  | 292 |
| § 53. Усилители без электронных ламп . . . . .   | 299 |

|  |     |
|--|-----|
| <i>Глава VI. Нелинейные и параметрические цепи . . . . .</i>                             | 301 |
| § 54. Нелинейные элементы электрической цепи . . . . .                                   | 301 |
| § 55. Способы изучения процессов в нелинейных цепях . . . . .                            | 306 |
| § 56. Прохождение электрического сигнала через нелинейные цепи . . . . .                 | 312 |
| § 57. Умножение частоты . . . . .  | 318 |
| § 58. Преобразование частоты . . . . .   | 322 |
| § 59. Модуляция . . . . .  | 328 |
| § 60. Детектирование . . . . .   | 331 |
| § 61. Выпрямление переменного тока . . . . .   | 337 |
| § 62. Безреактивные нелинейные системы . . . . .   | 344 |
| § 63. Стабилизация тока и напряжения . . . . .   | 352 |
| § 64. Влияние нелинейности на работу усилителей, усилители мощности . . . . .            | 360 |
| § 65. Применение реактивных нелинейных элементов электрической цепи . . . . .            | 365 |
| § 66. Параметрические системы. Параметрическое усиление . . . . .                        | 367 |
| <br>   |     |
| <i>Глава VII. Ламповые генераторы . . . . .</i>  | 377 |
| § 67. Самовозбуждение систем с положительной обратной связью . . . . .                   | 377 |
| § 68. Генерирование гармонических колебаний высокой частоты . . . . .                    | 379 |
| § 69. Переходные процессы в генераторах высокой частоты . . . . .                        | 389 |
| § 70. Схемы генераторов гармонических колебаний высокой частоты . . . . .                | 394 |
| § 71. Генераторы гармонических колебаний низкой частоты . . . . .                        | 399 |
| § 72. Стабилизация частоты генераторов гармонических колебаний . . . . .                 | 404 |
| § 73. Синхронизация генераторов гармонических колебаний (явление захватывания) . . . . . | 408 |
| § 74. Особенности генераторов несинусоидальных колебаний . . . . .                       | 409 |
| § 75. Блокинг-генератор . . . . .  | 410 |
| § 76. Мульти vibrator . . . . .  | 419 |
| § 77. Другие схемы генераторов несинусоидальных колебаний . . . . .                      | 424 |
| § 78. Синхронизация генераторов несинусоидальных колебаний . . . . .                     | 428 |
| § 79. Генераторы на полупроводниковых триодах . . . . .                                  | 432 |
| <br>   |     |
| <i>Глава VIII. Электрические машины и устройства . . . . .</i>                           | 433 |
| § 80. Генерирование электрической энергии . . . . .                                      | 433 |
| § 81. Индукционные генераторы переменного тока . . . . .                                 | 434 |
| § 82. Индукционные генераторы постоянного тока . . . . .                                 | 439 |
| § 83. Передача электрической энергии . . . . .   | 444 |
| § 84. Трехфазные системы . . . . .   | 446 |

|  |     |
|--|-----|
| § 85. Вращающееся магнитное поле . . . . .         | 448 |
| § 86. Асинхронные индукционные двигатели . . . . . | 451 |
| § 87. Обратимость электрических машин . . . . .    | 463 |
| § 88. Синхронные двигатели . . . . .               | 464 |
| § 89. Коллекторные двигатели . . . . .             | 467 |
| § 90. Машинные преобразователи тока . . . . .      | 472 |
| § 91. Электромеханические устройства . . . . .     | 473 |
| Литература . . . . .                               | 479 |