

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие к третьему изданию	5
Предисловие к первому изданию	8
Введение	10
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ ТЕОРИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ И ТЕОРИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И МАГНИТНЫХ ЦЕПЕЙ	
Г л а в а п е р в а я . Обобщение понятий и законов электромагнитного поля	17
1-1. Общая физическая основа задач теории электромагнитного поля и теории электрических и магнитных цепей	—
1-2. Заряженные элементарные частицы и электромагнитное поле как особые виды материи	18
1-3. Связь между электрическими и магнитными явлениями. Электрическое и магнитное поля как две стороны единого электромагнитного поля	22
1-4. Связь заряда частиц и тел с их электрическим полем. Теорема Гаусса	29
1-5. Поляризация веществ. Электрическое смещение. Постулат Максвелла	31
1-6. Электрические токи проводимости, переноса и смещения	39
1-7. Принцип непрерывности электрического тока	46
1-8. Электрическое напряжение. Разность электрических потенциалов. Электродвижущая сила	49
1-9. Магнитный поток. Принцип непрерывности магнитного потока	58
1-10. Закон электромагнитной индукции	61
1-11. Потокосцепление. Э. д. с. самоиндукции и взаимной индукции. Принцип электромагнитной инерции	66
1-12. Потенциальное и вихревое электрические поля	70
1-13. Связь магнитного поля с электрическим током	74
1-14. Намагниченность вещества и напряженность магнитного поля	78
1-15. Закон полного тока	82
1-16. Основные уравнения электромагнитного поля	84
Г л а в а в т о р а я . Энергия и механические проявления электрического и магнитного полей	86
2-1. Энергия системы заряженных тел. Распределение энергии в электрическом поле	—
2-2. Силы, действующие на заряженные тела	90

2-3. Энергия системы контуров с электрическими токами. Распределение энергии в магнитном поле	95
2-4. Электромагнитная сила.	99
Г л а в а третья. Основные понятия и законы теории электрических цепей	107
3-1. Электрические и магнитные цепи	—
3-2. Элементы электрических цепей. Активные и пассивные части электрических цепей	109
3-3. Физические явления в электрических цепях. Цепи с распределенными параметрами	111
3-4. Научные абстракции, принимаемые в теории электрических цепей, их практическое значение и границы применимости. Цепи с сосредоточенными параметрами	115
3-5. Параметры электрических цепей. Линейные и нелинейные электрические и магнитные цепи	118
3-6. Связи между напряжением и током в основных элементах электрической цепи	123
3-7. Условные положительные направления тока и э. д. с. в элементах цепи и напряжения на их зажимах	125
3-8. Источники э. д. с. и источники тока	128
3-9. Схемы электрических цепей	131
3-10. Топологические понятия схемы электрической цепи. Граф схемы	136
3-11. Матрица соединений	138
3-12. Законы электрических цепей	141
3-13. Узловые уравнения для токов в цепи	144
3-14. Контурные уравнения цепи. Матрица контуров	147
3-15. Уравнения для токов в сечениях цепи. Матрица сечений	150
3-16. Связи между матрицами соединений, контуров и сечений	153
3-17. Полная система уравнений электрических цепей. Дифференциальные уравнения процессов в цепях с сосредоточенными параметрами	157
3-18. Анализ и синтез — две основные задачи теории электрических цепей	160
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	
ТЕОРИЯ ЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ	
Г л а в а четвертая. Основные свойства и эквивалентные параметры электрических цепей при синусоидальных токах	163
4-1. Синусоидальные э. д. с., напряжения и токи. Источники синусоидальных э. д. с. и токов	—
4-2. Действующие и средние значения периодических э. д. с., напряжений и токов	166
4-3. Изображение синусоидальных э. д. с., напряжений и токов с помощью вращающихся векторов. Векторные диаграммы	169
4-4. Установившийся синусоидальный ток в цепи с последовательным соединением участков r , L и C	171
4-5. Установившийся синусоидальный ток в цепи с параллельным соединением участков g , L и C	175
4-6. Активная, реактивная и полная мощности	177
4-7. Мгновенная мощность и колебания энергии в цепи синусоидального тока	180
4-8. Эквивалентные параметры сложной цепи переменного тока, рассматриваемой в целом как двухполюсник	184
4-9. Схемы замещения двухполюсника при заданной частоте	187

4-10. Влияние различных факторов на эквивалентные параметры цепи	189
Г л а в а п я т а я . М етоды расчета электрических цепей при установившихся синусоидальном и постоянном токах	191
5-1. Комплексный метод	—
5-2. Комплексные сопротивление и проводимость	197
5-3. Выражения законов Ома и Кирхгофа в комплексной форме	—
5-4. Расчет мощности по комплексным напряжению и току	198
5-5. Расчет при последовательном соединении участков цепи	199
5-6. Расчет при параллельном соединении участков цепи	200
5-7. Расчет при смешанном соединении участков цепи	201
5-8. О расчете сложных электрических цепей	202
5-9. Расчет цепи, основанный на преобразовании соединения треугольником в эквивалентное соединение звездой	207
5-10. Преобразование источников э. д. с. и тока	210
5-11. Метод контурных токов	211
5-12. Метод узловых напряжений	220
5-13. Метод сечений	226
5-14. Метод смешанных величин	229
5-15. Принцип наложения и основанный на нем метод расчета цепи	235
5-16. Принцип взаимности и основанный на нем метод расчета цепи	236
5-17. Метод эквивалентного генератора	239
5-18. Расчет цепей при наличии взаимной индукции	242
5-19. Трансформаторы с линейными характеристиками. Идеальный трансформатор	248
5-20. Цепи, связанные через электрическое поле	252
5-21. Баланс мощностей в сложной цепи	253
5-22. Расчет сложных цепей при постоянном токе	254
5-23. Проблемы расчета установившихся режимов сложных электрических цепей	255
5-24. Топологические методы расчета цепей	256
Г л а в а ш е с т а я . Р езонансные явления и частотные характеристики	261
6-1. Понятие о резонансе и о частотных характеристиках в электрических цепях	—
6-2. Резонанс в случае последовательного соединения участков r, L, C	262
6-3. Частотные характеристики цепи с последовательным соединением участков r, L, C	263
6-4. Резонанс при параллельном соединении участков g, L, C	268
6-5. Частотные характеристики цепи с параллельным соединением участков g, L, C	269
6-6. Частотные характеристики цепей, содержащих только реактивные элементы	272
6-7. Частотные характеристики цепей в общем случае	276
6-8. Резонанс в индуктивно-связанных контурах	279
6-9. Практическое значение явления резонанса в электрических цепях	281
Г л а в а с е д м а я . Р асчет трехфазных цепей	283
7-1. Многофазные цепи и системы и их классификация	—
7-2. Расчет трехфазной цепи в общем случае несимметрии э. д. с. и несимметрии цепи	288
7-3. Получение вращающегося магнитного поля	291

7-4. Разложение несимметричных трехфазных систем на симметричные составляющие	293
7-5. О применении метода симметричных составляющих к расчету трехфазных цепей	295
Г л а в а в о с й м а я . Расчет электрических цепей при несинусоидальных периодических э. д. с., напряжениях и токах	299
8-1. Метод расчета мгновенных установившихся напряжений и токов в линейных электрических цепях при действии периодических несинусоидальных э. д. с.	—
8-2. Зависимость формы кривой тока от характера цепи при несинусоидальном напряжении	304
8-3. Действующие периодические несинусоидальные токи, напряжения и э. д. с.	306
8-4. Активная мощность при периодических несинусоидальных токах и напряжениях	307
8-5. Особенности поведения высших гармоник в трехфазных цепях	309
8-6. О составе высших гармоник при наличии симметрии форм кривых тока или напряжения	311
8-7. Представление ряда Фурье в комплексной форме	313
8-8. Биения колебаний	315
8-9. Модулированные колебания	317
Г л а в а д е в ъ я т а я . Расчет переходных процессов в электрических цепях с сосредоточенными параметрами классическим методом	319
9-1. О переходных процессах в линейных электрических цепях	—
9-2. Общий путь расчета переходных процессов в линейных электрических цепях	320
9-3. Определение постоянных интегрирования из начальных условий	323
9-4. Переходные процессы в цепи с последовательно соединенными участками r и L	326
9-5. Переходные процессы в цепи с последовательно соединенными участками r и C	332
9-6. Переходные процессы в цепи с последовательно соединенными участками r , L и C	337
9-7. Разряд конденсатора на цепь r , L	341
9-8. Включение цепи r , L , C под постоянное напряжение	347
9-9. Включение цепи r , L , C под синусоидальное напряжение	349
9-10. Переходные процессы при мгновенном изменении параметров участков цепи	351
9-11. Расчет переходных процессов в сложной цепи	357
9-12. Расчет переходных процессов в сложных цепях с помощью вычислительных машин непрерывного действия	362
Г л а в а д е с я т а я . Расчет переходных процессов в цепях с сосредоточенными параметрами операторным методом	365
10-1. Операторное изображение функций, их производных и интегралов	—
10-2. Примеры изображений функций	368
10-3. Законы Кирхгофа и Ома в операторной форме	370
10-4. Расчет переходных процессов в электрических цепях операторным методом	374
10-5. Переход от изображений к оригиналам. Теорема разложения	376
10-6. Свойства корней характеристического уравнения	381

Г л а в а о д и н н а д ц а т а я . Спектральное представление непериодических функций — интегральное преобразование Фурье. Расчет переходных процессов методом частотных характеристик	383
11-1. Представление непериодических функций времени с помощью интеграла Фурье	—
11-2. Частотные характеристики	385
11-3. Получение частотных характеристик заданной функции времени	387
11-4. Расчет переходных процессов при помощи частотных характеристик	390
11-5. Связь преобразования Фурье с преобразованием Лапласа. Понятие о комплексной частоте	393
Г л а в а д в е н а д ц а т а я . Расчет электрических цепей при воздействии импульсных э. д. с. и э. д. с. произвольной формы	394
12-1. Понятие об импульсных э. д. с. и импульсных системах	—
12-2. Переходные и импульсные характеристики электрической цепи и расчет цепи при воздействии импульсной э. д. с.	396
12-3. Расчет цепи при воздействии э. д. с. произвольной формы — интеграл Дюамеля	400
12-4. О случайных процессах в электрических цепях	403
Г л а в а т р и н а д ц а т а я . Анализ общих свойств четырехполюсников	404
13-1. Различные виды уравнений четырехполюсника	—
13-2. Эквивалентные схемы четырехполюсника	409
13-3. Экспериментальное определение параметров четырехполюсника	410
13-4. Соединения четырехполюсников и матричная запись уравнений четырехполюсника	411
13-5. Передаточные функции четырехполюсников	414
13-6. Дифференцирующие и интегрирующие цепи	419
13-7. Обратные связи	422
13-8. Активный четырехполюсник	424
13-9. Круговая векторная диаграмма четырехполюсника	426
Г л а в а ч е ты р е н а д ц а т а я . Цепные схемы. Электрические фильтры. Структурные схемы	432
14-1. Характеристические параметры четырехполюсника	—
14-2. Передаточные функции согласованных цепных схем	436
14-3. Электрические фильтры	437
14-4. Электрические фильтры нижних частот типа k	441
14-5. Электрические фильтры нижних частот типа m	443
14-6. Метод преобразования частоты. Электрические фильтры верхних частот. Полосовые электрические фильтры	445
14-7. Структурные схемы	448
14-8. К вопросу об устойчивости в электрических цепях	451
Г л а в а п ятнадцатая . Синтез электрических цепей	454
15-1. Задача синтеза электрических цепей	—
15-2. Свойства входных функций пассивных электрических цепей	455
15-3. Представление входных функций в виде простых дробей	457
15-4. Реализация входных функций двухполюсника, имеющих вещественные и мнимые корни знаменателя, при помощи разложения этих функций на простые дроби	458
15-5. Реализация входных функций двухполюсника, имеющих только мнимые корни знаменателя, при помощи представления этих функций в виде цепных дробей	463

15-6. Синтез входной функции двухполюсника в общем случае. Проверка отсутствия нулей и полюсов в правой полуплоскости	470
15-7. Синтез входной функции двухполюсника в общем случае. Проверка условия положительности функции $\operatorname{Re} [F(p)] \geq 0$ при $\operatorname{Re}(p) = \sigma \geq 0$	471
15-8. Синтез входной функции двухполюсника в общем случае. Реализация заданных функций, имеющих вещественные, мнимые и комплексные корни	475
15-9. О синтезе передаточных функций четырехполюсника	479
Г л а в а ш е с т н а д ц а т а я . Электрические цепи с распределенными параметрами при установившемся режиме	482
16-1. Электрические цепи с распределенными параметрами	483
16-2. Уравнения линии с распределенными параметрами	485
16-3. Решение уравнений однородной линии при установившемся синусоидальном режиме	488
16-4. О моделировании однородной линии цепной схемой	489
16-5. Бегущие волны	491
16-6. Характеристики однородной линии. Условия для неискажающей линии	493
16-7. Однородная линия при различных режимах работы	496
Г л а в а с е м и а д ц а т а я . Электрические цепи с распределенными параметрами при переходных процессах	500
17-1. Переходные процессы в цепях с распределенными параметрами	501
17-2. Решение уравнений однородной неискажающей линии при переходном процессе классическим методом	503
17-3. Решение уравнений однородной неискажающей линии при переходном процессе операторным методом	506
17-4. Волны в неискажающей линии	507
17-5. О происхождении и характере волн в линиях	509
17-6. Преломление и отражение волн в месте сопряжения двух однородных линий	511
17-7. Отражение волн от конца линии	515
17-8. Процесс включения однородной линии	518
17-9. Прохождение волн при наличии реактивного сопротивления в месте сопряжения однородных линий	520
Предметный указатель	523