

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава первая

Основные характеристики цепей переменного тока и происходящих в них явлений

Стр.

§ 1. Периодические и синусоидальные электродвижущие силы, напряжения и токи	11
§ 2. Физические явления в электрических цепях переменного тока	14
§ 3. Научные абстракции, принимаемые в теории цепей переменного тока, их практическое значение и границы применимости	17
§ 4. Параметры электрических цепей переменного тока	20
§ 5. Действующие и средние значения периодических электродвижущих сил, напряжений и токов	22
§ 6. Получение синусоидальных э. д. с. в генераторах переменного тока	25
§ 7. Кривые магнитного потока и индуцированной э. д. с. Характеристики формы кривых	29
§ 8. Векторные диаграммы	30
§ 9. Установившийся ток в простейшей цепи с последовательным соединением участков r , L и C при синусоидальном напряжении на ее зажимах	33
§ 10. Полное, активное и реактивное сопротивление цепи	37
§ 11. Разность фаз напряжения и тока	38
§ 12. Установившийся ток в простейшей цепи с параллельным соединением участков g , L и C при синусоидальном напряжении	40
§ 13. Треугольники напряжений и сопротивлений	42
§ 14. Треугольники токов и проводимостей	44
§ 15. Зависимости, связывающие эквивалентные сопротивления и проводимости	47
§ 16. Диаграммы в отрезках на осях	—
§ 17. Простейшие линейные и круговые диаграммы	49
§ 18. Активная мощность в цепи переменного тока	50
§ 19. Реактивная мощность и полная мощность в цепи переменного тока	53
§ 20. Колебания энергии в цепи переменного тока	54
§ 21. Треугольник мощностей	60
§ 22. Эквивалентные параметры и их экспериментальное определение	61
§ 23. Влияние поверхностного эффекта и вихревых токов на параметры цепи	64
§ 24. Параметры несовершенного конденсатора	68
§ 25. Параметры различных устройств в цепи переменного тока	—

Глава вторая

Символический метод расчета цепей переменного тока

§ 26. Основы символического метода	71
§ 27. Символическое изображение синусоидальных функций, их сумм, интегралов и производных	74

Стр.

§ 28. Применение символического метода к расчету цепей переменного тока	76
§ 29. Комплексное сопротивление и комплексная проводимость	78
§ 30. Законы Ома и Кирхгофа в символической форме	79
§ 31. Определение мощности по комплексным напряжению и току	81

*Глава третья***Расчет электрических цепей при синусоидальных процессах**

§ 32. Расчет цепи при последовательном соединении приемников	83
§ 33. Расчет цепи при параллельном соединении приемников	85
§ 34. Расчет цепей при смешанном соединении приемников	87
§ 35. Передача энергии по индуктивной линии	88
§ 36. О расчете сложных цепей переменного тока	90
§ 37. Теорема Ланжевена	92
§ 38. Расчет цепей при наличии взаимной индукции	93
§ 39. Трансформатор без сердечника	99

*Глава четвертая***Резонанс в электрических цепях**

§ 40. Понятие о резонансе	102
§ 41. Резонанс в цепи с последовательным соединением участков r , L , C	—
§ 42. Частотные характеристики цепи с последовательным соединением участков r , L , C	105
§ 43. Резонанс в цепи с параллельным соединением участков g , L , C	108
§ 44. Частотные характеристики цепи с параллельным соединением участков g , L , C	110
§ 45. Резонанс в сложной цепи	111
§ 46. Резонанс в двух связанных сверхпроводящих контурах	114
§ 47. Практическое значение явления резонанса в электрических цепях	117

*Глава пятая***Четырехполюсники и цепные схемы**

§ 48. Уравнения четырехполюсника	120
§ 49. Схемы, эквивалентные пассивному четырехполюснику	123
§ 50. Холостой ход и короткое замыкание четырехполюсника	124
§ 51. Повторное сопротивление и коэффициент распространения симметричного четырехполюсника	126
§ 52. Симметричные однопородные цепные схемы	129
§ 53. Частотные электрические фильтры	131
§ 54. Зона прозрачности простейших фильтров	133
§ 55. Резонансная кривая реактивного Т-образного звена	136
§ 56. Резонансная кривая реактивной цепной схемы	138
§ 57. Различные формы записи уравнений четырехполюсника	139
§ 58. Активный четырехполюсник	142

*Глава шестая***Линейные и круговые диаграммы**

§ 59. Применение геометрических мест для исследования работы цепей переменного тока	144
§ 60. Умножение и деление кривых	—

	Стр.
§ 61. Обращение кривых	147
§ 62. Обращение в комплексной плоскости	149
§ 63. Диаграммы для случая передачи энергии к приемнику с постоянным коэффициентом мощности	151
§ 64. Диаграммы для случая передачи энергии к приемнику с постоянной реактивной проводимостью	154
§ 65. Уравнения прямой и окружности в символической форме	156
§ 66. Диаграмма для четырехполюсника	157
§ 67. Графическое определение мощностей	160
§ 68. Шкала коэффициента полезного действия	163
§ 69. Построение прямых мощности для двух частных случаев передачи энергии по индуктивной линии	165

*Глава седьмая**Многофазные цепи*

§ 70. Понятие о многофазных системах и цепях	167
§ 71. Симметричные многофазные системы	168
§ 72. Уравновешенные и неуравновешенные многофазные системы	171
§ 73. О связывании многофазных систем	172
§ 74. Многофазные цепи при симметрии системы напряжений и системы токов	175
§ 75. Соединение звездой и треугольником в трехфазной системе	177
§ 76. Топографические диаграммы	178
§ 77. Расчет несимметричных трехфазных цепей при отсутствии взаимной индукции	179
§ 78. Пульсирующее магнитное поле	182
§ 79. Вращающееся магнитное поле	185
§ 80. Асинхронная машина с заторможенным ротором	187
§ 81. Асинхронная машина с вращающимся ротором	188
§ 82. Обобщение понятия о симметричных системах	189
§ 83. Симметричные составляющие трехфазной системы	191
§ 84. Фильтры симметричных составляющих	195
§ 85. Независимость симметричных составляющих в симметричной трехфазной цепи	199
§ 86. Применение метода симметричных составляющих к расчету токов короткого замыкания	200
§ 87. Мощность трехфазной цепи в общем случае несимметрии	203

*Глава восьмая**Несинусоидальные периодические электродвижущие силы, напряжения и токи*

§ 88. Разложение периодических функций в ряд Фурье	205
§ 89. Действующие значения несинусоидальных электродвижущих сил, напряжений и токов	211
§ 90. Активная мощность при наличии высших гармоник	212
§ 91. О расчете цепей с постоянными параметрами при несинусоидальных напряжениях	214
§ 92. Влияние характера цепи с постоянными параметрами на форму кривой тока	216
§ 93. Высшие гармоники в трехфазных цепях	220
§ 94. Биения колебаний	222
§ 95. Модуляция колебаний	224

*Глава девятая***Реактивные катушки и трансформаторы с сердечниками из ферромагнитного материала**

Стр.

§ 96. Реактивные катушки с сердечниками из ферромагнитного материала	227
§ 97. Потери в сердечниках из ферромагнитного материала	—
§ 98. Формы кривых тока в катушке с ферромагнитным сердечником и напряжения на ее зажимах	231
§ 99. Эквивалентные синусоиды и зависимость между потокосцеплением и током	233
§ 100. Векторная диаграмма и эквивалентная схема для реактивной катушки с ферромагнитным сердечником	234
§ 101. Трансформаторы со стальными сердечниками	236
§ 102. Уравнения трансформатора со стальным сердечником	238
§ 103. Приведение обмоток трансформатора к одному числу витков	240
§ 104. Схема, эквивалентная трансформатору	242
§ 105. Векторная диаграмма трансформатора со стальным сердечником	244
§ 106. Экспериментальное определение коэффициента трансформации и коэффициента полезного действия трансформатора со стальным сердечником	247
§ 107. Автотрансформаторы	248
§ 108. Преобразование числа фаз многофазных систем при помощи трансформаторов	249

*Глава десятая***Переходные процессы в цепях с сосредоточенными параметрами**

§ 109. Общие принципы анализа переходных процессов	252
§ 110. Переходные процессы в индуктивных цепях при установлении постоянных токов	254
§ 111. Включение индуктивной цепи под синусоидальное напряжение	260
§ 112. Переходные процессы в емкостных цепях при установлении постоянных напряжений	262
§ 113. Включение емкостной цепи под синусоидальное напряжение	266
§ 114. Разряд конденсатора	268
§ 115. Включение цепи, обладающей индуктивностью и емкостью, под постоянное напряжение	278
§ 116. Включение цепи, обладающей индуктивностью и емкостью, под синусоидальное напряжение	280
§ 117. Включение цепей под действие напряжения произвольного вида	287
§ 118. Понятие об операторном методе	290
§ 119. Изображения простейших функций	293
§ 120. Обобщение законов Ома и Кирхгофа	295
§ 121. Теорема разложения	300
§ 122. Интеграл Фурье	303
§ 123. Получение спектральных характеристик заданной функции времени	308
§ 124. Применение интеграла Фурье к расчету переходных процессов	311
§ 125. Передаточные функции	314
§ 126. Дифференцирующие и интегрирующие цепи	—
§ 127. Обратные связи	317
§ 128. Понятие о синтезе электрических цепей	320

*Глава одиннадцатая***Однородные линии при установившемся режиме**

Стр.

§ 129. Уравнения однородной линии	322
§ 130. Решение уравнений однородной линии при установившемся синусоидальном режиме	324
§ 131. О моделировании однородной линии цепной схемой	327
§ 132. Однородная линия, замкнутая на характеристическое сопротивление	328
§ 133. Бегущие волны	329
§ 134. Характеристики однородной линии	332
§ 135. Неискажающая линия	334
§ 136. Однородная линия при различных режимах работы	335
§ 137. Линия без потерь	338

*Глава двенадцатая***Переходные процессы в однородных линиях**

§ 138. Общее решение уравнений однородной неискажающей линии	342
§ 139. Волны в неискажающей линии	345
§ 140. О происхождении и характере волн в линиях	346
§ 141. Преломление и отражение волн в месте сопряжения двух однородных линий	348
§ 142. Отражение волн от конца линии	350
§ 143. Процесс включения однородной линии	354
§ 144. Прохождение волн при наличии реактивного сопротивления в месте сопряжения однородных линий	356
§ 145. Прохождение волн при наличии активного сопротивления в месте сопряжения однородных линий	360

*Глава тринадцатая***Нелинейные электрические цепи переменного тока
при установившемся режиме**

§ 146. Нелинейные электрические цепи переменного тока, их параметры, свойства и методы их исследования	363
§ 147. Нелинейные сопротивления в цепи переменного тока	365
§ 148. Устойчивость режима в нелинейной электрической цепи, питаемой от источника постоянного напряжения	367
§ 149. Общие соображения об устойчивости режима в сложных нелинейных электрических цепях, питаемых от источников постоянного напряжения	372
§ 150. Выпрямление переменных токов	374
§ 151. Управляемые нелинейные элементы. Ионный прибор с управляемым электродом	376
§ 152. Управляемые нелинейные элементы. Трехэлектродная электронная лампа	377
§ 153. Управляемые нелинейные элементы. Полупроводниковые триоды	379
§ 154. Полупроводниковый триод, как элемент электрической цепи	382
§ 155. Регулирование выпрямителей и преобразование постоянного тока в переменный с помощью управляемых ионных приборов	386
§ 156. Ламповый генератор	389
§ 157. Модуляция и детектирование колебаний с помощью нелинейных элементов	392

	Стр.
§ 158. Релаксационные колебания	395
§ 159. Индуктивные и емкостные нелинейные элементы в цепи переменного тока	397
§ 160. Нелинейные электрические цепи, содержащие реактивные катушки с ферромагнитными сердечниками и конденсаторы	399
§ 161. Ферромагнитные стабилизаторы напряжения	404
§ 162. Ферромагнитный резонансный умножитель частоты	406
§ 163. Ферромагнитный утроитель частоты	—
§ 164. Ферромагнитный удвоитель частоты	407
§ 165. Ферромагнитный усилитель мощности	410
§ 166. Конденсаторы с нелинейной характеристикой в цепи переменного тока	412

Глава четырнадцатая

Переходные процессы в нелинейных цепях

§ 167. Методы расчета переходных процессов в нелинейных электрических цепях	415
§ 168. Замыкание накоротко катушки с ферромагнитным сердечником	416
§ 169. Включение катушки с ферромагнитным сердечником под действие постоянного напряжения	421
§ 170. Включение катушки с ферромагнитным сердечником под синусоидальное напряжение	426
§ 171. Изображение переходных процессов на фазовой плоскости	429
§ 172. Метод изоклин для построения фазовых траекторий и расчета переходных процессов	434
§ 173. Практическое использование нелинейных свойств электрических цепей в различных областях электротехники	438
Алфавитный указатель	441
