

СОДЕРЖАНИЕ

От издательства	5
Введение	11
РАЗДЕЛ II	
ТЕРМОСОПРОТИВЛЕНИЯ, ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ДИОДЫ, ТРАНЗИСТОРЫ	
Термосопротивления	
11-1. Общие сведения о термосопротивлениях (термисторах)	13
11-2. Механизм проводимости полупроводников	13
11-3. Материалы для изготовления термисторов	14
11-4. Изготовление термисторов	14
11-5. Удельное сопротивление и его зависимость от температуры	15
11-6. Собственный разогрев термисторов и их вольт-амперные характеристики	16
11-7. Термическая постоянная времени и неуставновившиеся процессы	18
11-8. Влияние величины, полярности и частоты напряжения. Постоянство во времени	19
11-9. Применение термисторов. Термисторы с малым собственным рассеянием	19
11-10. Термисторы со значительным собственным рассеянием и с определенными характеристиками	20
11-11. Термисторы с косвенным подогревом	22
11-12. Термисторы для замедления и ослабления скачков тока при включении	23
11-13. Промышленные типы термисторов	25
Полупроводниковые диоды	
11-14. Общие сведения о полупроводниковых диодах	25
11-15. Собственная и примесная проводимость	25
11-16. <i>p-n</i> переходы	26
11-17. Точечные диоды	26
11-18. Параметры полупроводниковых диодов на постоянном токе и на низких частотах	27
11-19. Параметры полупроводниковых диодов на высоких частотах	28
11-20. Типы полупроводниковых диодов	29
Транзисторы	
11-21. Физические процессы в транзисторах	30
11-22. Точечный транзистор	31
11-23. Плоскостной транзистор	31
11-24. Фотодиод типа <i>p-n</i> , фототранзистор типа <i>n-p-n</i>	32
11-25. Параметры транзисторов на постоянном токе	32
11-26. Параметры транзисторов для переменного тока при малых амплитудах	33
11-27. Параметры транзисторов для переменного тока при больших амплитудах	34
11-28. Применение транзисторов	37
Литература	39
РАЗДЕЛ 12	
ЭЛЕКТРОННЫЕ ЛАМПЫ, КОНСТРУКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Конструкции электронных ламп	
12-1. Конструкции катодов	43
12-2. Стекло, металл и керамика в производстве электронных ламп	46
12-3. Геттеры	50
12-4. Приемно-усилительные лампы	50
12-5. Генераторные лампы	52
Термоэлектронная эмиссия	
12-6. Ток насыщения	53
12-7. Свойства катодов	54
12-8. Распределение скоростей термоэлектронов	54
Законы токопрохождения в вакууме	
12-9. Начальный участок статической характеристики диода	55
12-10. Характеристика в области пространственного заряда	57
12-11. Отклонение от закона степени $\frac{1}{2}$	59
12-12. Действующее напряжение и проницаемость	60
Характеристики и параметры	
12-13. Характеристики и параметры диода	60
12-14. Характеристики и параметры триода	61
12-15. Ток сетки при отрицательных напряжениях на сетке	62
12-16. Характеристики триода при положительных напряжениях на сетке	63
12-17. Многосеточные лампы	64
Эквивалентные схемы и полные проводимости	
12-18. Схемы включения и эквивалентные схемы	67
12-19. Полные проводимости триодов	68
12-20. Полные проводимости пентодов	70
12-21. Проводимости смесительных ламп	71
Данные некоторых типов ламп	
12-22. Коэффициент широкополосности	73
12-23. Электронно-световые индикаторы	73
12-24. Электрометрические лампы	74
12-25. Электронные умножители	75
12-26. Электронные переключатели	76
Мешающие эффекты, за исключением шума	
12-27. Гудение	76
12-28. Микрофонный эффект	78
12-29. Помехи, вызываемые вторичной эмиссией изоляторов	78
Газоразрядные лампы	
12-30. Обзор газоразрядных ламп	79
12-31. Газоразрядные лампы с холодным катодом	80
12-32. Газоразрядные лампы с накаленным катодом	81
12-33. Непрерывно управляемые газоразрядные лампы	81
Методы измерений	
12-34. Измерение параметров катода	82
12-35. Измерение характеристик и параметров	84
12-36. Измерение малых сеточных токов	85
12-37. Измерение междуэлектродных емкостей	85
12-38. Измерение полных проводимостей ламп	86
Литература	86
РАЗДЕЛ 13	
ЛАМПЫ С ДИНАМИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫМ ПОТОКОМ	
Потоки электронов в постоянных электрических полях	
13-1. Основные положения	91
13-2. Плоские системы электродов. Постоянные поля	91

13-3. Цилиндрические системы электродов. Постоянныеполя	94	14-19. Усилитель с взаимно расстроеными одиночными контурами	186
13-4. Плоские и цилиндрические системы с постоянными магнитным и электрическим полями	95	14-20. Искажения времени запаздывания (фазовые искажения)	188
13-5. Электронно-лучевые системы	98	14-21. Примеры расчета широкополосных усилителей	189
Движение электронов в слабых переменных электрических полях			
13-6. Электроны в переменных электрических полях; конвекционный ток, ток смещения, наведенный ток, емкостный ток	101	14-22. Общие сведения об усилителях мощности	193
13-7. Плоские системы электродов при преобразовании малом пространственном заряде и небольших переменных полях	103	14-23. Усилитель класса А	194
13-8. Плоские системы электродов с учетом действия пространственного заряда и небольших переменных полей	106	14-24. Двухтактный усилитель	194
13-9. Плоские системы электродов при учете явлений начального тока	107	14-25. Усилитель класса В	195
13-10. Электронные потоки в бегущих полях	108	14-26. Усилитель класса С	195
13-11. Пролетные явления в триодах	111	14-27. Семейство ламповых характеристик	195
Лампы с динамическим управлением электронным потоком			
13-12. Лампы с тормозящим полем	112	14-28. Наибольшая отдаваемая мощность	196
13-13. Возбуждение колебания в диодах	113	14-29. Мощность рассеяния на аноде	196
13-14. Клистроны	113	14-30. Подводимая мощность	196
13-15. Отражательные клистроны	115	14-31. Входной трансформатор	196
13-16. Замедляющие системы ламп бегущей волны	117	14-32. Выходной трансформатор	198
13-17. Лампы бегущей волны с замедляющими системами виде спирали	121	14-33. Нелинейные искажения в усилителе мощности	199
13-18. Другие типы ламп бегущей волны	124	14-34. Расчет нелинейных искажений	199
13-19. Магнетроны с неразрезным анодом	125	14-35. Искажения при комплексной нагрузке	200
13-20. Многорезонаторные магнетроны (магнетроны с бегущим полем)	125	14-36. Искажения за счет гистерезиса	200
13-21. Модуляция ламп с динамическим управлением электронным потоком	127	14-37. Искажения за счет сеточных токов	201
Конструкция ламп, работающих на частотах выше 500 Мгц			
13-22. Конструкция триодов для частот выше 500 Мгц	127	Отрицательная обратная связь	
13-23. Конструкция тетродов для частот выше 500 Мгц	129	14-38. Общие сведения об отрицательной обратной связи	201
13-24. Конструкция клистронов	129	14-39. Схемы с отрицательной обратной связью	201
13-25. Конструкция отражательных клистронов	130	14-40. Расчет отрицательной обратной связи	202
13-26. Конструкция ламп бегущей волны	131	14-41. Графический метод расчета отрицательной обратной связи	202
13-27. Конструкция магнетронов	131	14-42. Усиление и частотная характеристика	203
Литература	133	14-43. Нелинейные искажения при отрицательной обратной связи	204
РАЗДЕЛ 14		14-44. Выходное и входное сопротивления	204
УСИЛИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ И МОЩНОСТИ		14-45. Условия устойчивости усиления	204
Общие сведения об усилителях		14-46. Стабилизирующие цепи	205
14-1. Общие сведения об усилителях напряжения	136	14-47. Наибольшая отрицательная обратная связь	206
14-2. Эквивалентные схемы и определение	137	Литература	207
14-3. Входные каскады для сверхвысоких частот	137	РАЗДЕЛ 15	
14-4. Нежелательные обратные связи в усилителе напряжения	139	ЛАМПОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ С ПОСТОРОННИМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ И НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ	
Узкополосные усилители			
14-5. Переходные четырехполюсники и частотные характеристики узкополосных усилителей	141	Общие сведения	
14-6. Усилитель с одиночными контурами и усилитель на сопротивлениях	142	15-1. Основные сведения о ламповых генераторах с посторонним возбуждением	209
14-7. Узкополосный усилитель с двухконтурным полосовым фильтром	144	15-2. Коэффициент использования анодного тока	210
14-8. Узкополосный усилитель с трехконтурным полосовым фильтром	150	15-3. Коэффициент использования анодного напряжения	213
14-9. Узкополосный усилитель с четырехконтурным полосовым фильтром	163	15-4. Коэффициент полезного действия генератора	215
14-10. Усилитель с π -контурным фильтром	173	15-5. Мощность возбуждения	217
14-11. Емкостная связь	176	15-6. Умножение частоты	218
14-12. Примеры расчета узкополосных усилителей	176	15-7. Тетроды и пентоды	220
14-13. Усилитель с переменной полосой пропускания	179	15-8. Работа генераторной лампы с неограниченным током эмиссии	221
Широкополосные усилители			
14-14. Основные сведения о широкополосных усилителях	182	Динамические характеристики	
14-15. Широкополосный усилитель с одиночными, одинаково настроенными контурами	183	15-9. Колебательные характеристики	224
14-16. Широкополосный усилитель с двухконтурными полосовыми фильтрами	183	15-10. Амплитудные характеристики	225
14-17. Широкополосный усилитель с трехконтурными полосовыми фильтрами	184	15-11. Усиление модулированных колебаний	226
14-18. Широкополосный усилитель с двухконтурными полосовыми фильтрами при малой добротности контуров	184	15-12. Модуляционные характеристики	226
Нейтрализация			
15-13. Основные сведения по нейтрализации	226	15-13. Основные сведения по нейтрализации	226
15-14. Обратное действие и самовозбуждение в схеме с заземленным катодом	227	15-14. Обратное действие и самовозбуждение в схеме с заземленным катодом	227
15-15. Методы устранения обратного действия	228	15-15. Схемы нейтрализации с индуктивной связью	228
15-16. Схемы нейтрализации с индуктивной связью	228	15-17. Схема сеточной нейтрализации с делителем напряжения	229
15-17. Схема сеткой	231	15-18. Анодная нейтрализация	231
15-19. Прохождение мощности при нейтрализации	231	15-19. Прохождение мощности при нейтрализации	231
15-20. Нейтрализация с помощью двойного моста	233	15-21. Влияние выводов электродов лампы	233
15-22. Лампы с коаксиальными выводами катода и сетки	234	15-22. Лампы с заземленной сеткой	235
15-23. Схема с заземленной сеткой	235	15-23. Нейтрализация генераторов на тетродах и пентодах	236
15-24. Нейтрализация генераторов на тетродах и пентодах	237	Литература	237

РАЗДЕЛ 16

ДЕТЕКТИРОВАНИЕ КОЛЕБАНИЙ
Общие сведения

16-1. Диодное детектирование в приемнике	239
16-2. Детектирование при наличии блокировочного конденсатора	240
16-3. Детектирование малых напряжений в ч.	241
16-4. Напряжения и токи при выпрямлении больших напряжений в ч.	242
16-5. Нагрузка контура в ч. детекторным каскадом	243
16-6. Семейство характеристик выпрямления	245
16-7. Искажения при диодном детектировании	245

Линейная трактовка вопросов детектирования

16-8. Схема эквивалентного четырехполюсника	246
16-9. Расчет схемы эквивалентного четырехполюсника	247
16-10. Примеры применения схемы эквивалентного четырехполюсника	248

Схемы детектирования

16-11. Схемы с детекторами, используемые для получения регулирующего напряжения	250
16-12. Сеточное детектирование	251
16-13. Регенеративный сеточный детектор	253
16-14. Анондое детектирование	254
16-15. Детектирование АМ колебаний при одновременном воздействии сигналов мешающего модулированного передатчика	256
16-16. Добавление несущей подъем несущей	257
16-17. Прием одной боковой полосы частот	257
16-18. Искажения при несинфазности добавляемой несущей или при устранении одной боковой полосы частот	258
Литература	259

РАЗДЕЛ 17

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЧАСТОТЫ

Смесительные лампы

17-1. Принцип действия супергетеродинных приемников	260
17-2. Односеточное и двухсеточное преобразование частоты	261
17-3. Расчет крутизны преобразования	262
17-4. Амплитуда гетеродина и рабочая точка	263
17-5. Измерение крутизны преобразования	264
17-6. Смещение при помощи диодов и кристаллических детекторов	265

Гетеродин

17-7. Общие сведения о гетеродинах	266
17-8. Гетеродин по схеме Колпича	267
17-9. Гетеродин с индуктивной обратной связью и демпфирующим сопротивлением	268
17-10. Различные проблемы гетеродинных каскадов	268

Схемы смешения

17-11. Схемы двухсеточного преобразования частоты	269
17-12. Схемы односеточного преобразования частоты	270
17-13. Устранение взаимозависимости настройки контуров гетеродина и сигнала	270
17-14. Автогенераторные каскады односеточного преобразования частоты	272
17-15. Деление напряжения обратной связи в гетеродине	273
17-16. Обратные действия	274
17-17. Смещение на гармониках	276
17-18. Обратное смещение в рефлексных схемах	277
17-19. Различные проблемы схем преобразования частоты	277

Сопряжение настройки

17-20. Общие сведения о сопряжении	278
17-21. Сопряжение в двух точках	279
17-22. Сопряжение в трех точках	280
Литература	281

РАЗДЕЛ 18

ВОЗБУЖДЕНИЕ КОЛЕБАНИЙ

Колебательные системы

18-1. Уравнения колебаний	282
18-2. Комплексная проводимость колебательного контура	283

Содержание

18-3. Диаграмма проводимости колебательного контура	284
18-4. Возбуждение затухающих колебаний	284
18-5. Возбуждение незатухающих колебаний	285

Общие условия возбуждения

18-6. Генератор-двойнополюсник	286
18-7. Отрицательная проводимость и отрицательное сопротивление	287
18-8. Электронная лампа как возбуждающий четырехполюсник	288
18-9. Общие условия самовозбуждения генератора-четырехполюсника	288
18-10. Возбуждение связанных колебательных контуров	290
18-11. Частотно-независимая обратная связь	292

Схемы генераторов

18-12. Генератор с колебательным контуром	292
18-13. Генераторные схемы без индуктивностей. Генераторы $R C$	294
18-14. Генерирование частот от 300 до 1 000 $M\text{c}$	295
18-15. Генерирование частот выше 1 000 $M\text{c}$	296

Стабильность колебаний

18-16. Возбуждение колебательных систем с малым затуханием	298
18-17. Мягкое и жесткое самовозбуждение колебаний	298
18-18. Ограничение амплитуды с помощью сеточного тока	299
18-19. Стабилизация амплитуды при помощи термо-сопротивлений	300
18-20. Колебательные системы с несколькими собственными частотами	302

Схемы стабилизации

18-21. Генераторы с высокой стабильностью частоты	304
18-22. Простые схемы генераторов с кварцем	304
18-23. Влияние возбуждающей системы на частоту	305
18-24. Генераторы с мостиковой стабилизацией	305
18-25. Генераторы с частотной и амплитудной стабилизацией	306
Литература	307

РАЗДЕЛ 19

ЭЛЕМЕНТЫ ИМПУЛЬСНОЙ ТЕХНИКИ

Релаксационные колебания

19-1. Релаксационные генераторы-двойнополюсники с симметричной характеристикой	308
19-2. Несимметричные релаксационные колебания двухполюсника	310
19-3. Транзистор как релаксационный генератор-четырехполюсник	311
19-4. Релаксационные схемы с одним устойчивым состоянием	312
19-5. Двухламповые релаксационные схемы	313
19-6. Противотактный релаксационный генератор (мультивибратор)	314
19-7. Релаксационные схемы с двумя устойчивыми состояниями	314
19-8. Блокинг-генератор	315
19-9. Синхронизация релаксационных колебаний. Деление частоты	316

Элементы импульсной техники

19-10. Основные определения импульсной техники	317
19-11. Ограничение по амплитуде	317
19-12. Дифференцирование	319
19-13. Интегрирование	320
19-14. Фантагстрон	321
19-15. Усилители импульсов	322
19-16. Электрические линии задержки	323
19-17. Электромеханические линии задержки	325
19-18. Схемы для логических операций	326
Литература	327

РАЗДЕЛ 20

ФЛУКТУАЦИОННЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Общие сведения

20-1. Определения и основные сведения	328
20-2. Возникновение флюктуаций	330

Термические флюктуации

20-3. Шум сопротивлений и контуров	330
20-4. Наибольшая отдаваемая шумовая мощность	332
20-5. Шумовая температура	332

Флуктуации электронного потока при насыщении и в области начального тока

20-6. Дробовой эффект электронных ламп в режиме насыщения	333
20-7. Флуктуации на начальном участке характеристики лампы	333
20-8. Флуктуации тока вторичной эмиссии	334

Флуктуации при ограничении тока пространственным зарядом

20-9. Депрессия дробового эффекта в лампах с пространственным зарядом	334
20-10. Флуктуации за счет распределения электронного потока	335
20-11. Эквивалентное шумовое сопротивление лампы	336
20-12. Флуктуации в электронных лампах при конечном значении времени пролета	337
20-13. Флуктуации в лампах с пространственным зарядом при малых пролетных углах	338
20-14. Флуктуации в электронных пучках	339

Коэффициент шума и предельная чувствительность

20-15. Коэффициент шума приемников и усилителей (определен)	340
20-16. Коэффициент шума линейных активных четырехполюсников	340
20-17. Влияние обратной связи на коэффициент шума	343
20-18. Коэффициент шума ламп бегущей волны	344
20-19. Коэффициент шума вакуумных кристаллических диодных преобразователей частоты	345
20-20. Уровень шума и отношение сигнал/шум при квадратичном детектировании	345
20-21. Уровень внутреннего и внешнего шума. Практически достижимые значения коэффициента шума	345

Флуктуационные явления в усилителях низкой частоты

20-22. Эффект мерцания	346
20-23. Источники флуктуаций в усилителях низкой частоты и постоянного напряжения	347

Прохождение флуктуационных напряжений через нелинейные элементы схем

20-24. Спектры шума на выходе нелинейных элементов схемы	348
20-25. Выпрямление сигнала и шумового напряжения	349
20-26. Пределы точности измерений при применении детектора и измерительного прибора	352
20-27. Прохождение шума и сигнала через ограничитель	352

Измерение коэффициента шума

20-28. Измерение шума при помощи генератора стандартных сигналов	353
20-29. Общие сведения об измерениях с помощью шумового генератора	353
20-30. Измерение коэффициента шума при помощи шумового диода	354
20-31. Газоразрядный генератор шума	355
20-32. Другие типы генераторов шума	355
Литература	356

РАЗДЕЛ 21

МОДУЛЯЦИЯ

Общие сведения об амплитудной модуляции

21-1. Ненескоженное амплитудно-модулированное колебание	359
21-2. Измерение коэффициента модуляции	361
21-3. Получение амплитудно-модулированных колебаний	362
21-4. Идеальная характеристика модулятора	362
21-5. Многократная модуляция	363
21-6. Перекрестная модуляция	363
21-7. Искажения модуляции	363
21-8. Манипуляция	365

Амплитудная модуляция с помощью ламп

21-9. Диодная модуляция	366
21-10. Модуляция возбуждением сетки (сеточная модуляция)	366
21-11. Модуляция смещением сетки	368
21-12. Модуляция на экранирующей сетке	368
21-13. Модуляция на защитную сетку	368
21-14. Анодная модуляция, общие сведения	370
21-15. Схемы анодной модуляции	372

Амплитудная модуляция с помощью специальных схем

21-16. Модуляция поглощением	373
21-17. Двухтактный (балансный) модулятор с подавленной несущей	374
21-18. Кольцевой и звездной модуляторы	374
21-19. Модуляция дефазированием (по Ширексу)	376
21-20. Модуляция по Догерти	379
21-21. Модуляция по Тватту	381
21-22. Схемы с обратной подачей мощности	382
21-23. Модуляция питающих выпрямителей	383
21-24. Модуляция с плавающей несущей	383

Однополосная модуляция

21-25. Однополосная модуляция	384
21-26. Получение одной полосы частот фильтрацией	385
21-27. Получение одной полосы частот подавлением другой боковой полосы	386

Общие сведения об импульсной модуляции

21-28. Импульсная модуляция	387
21-29. Теорема отсчетов	388
21-30. Многоканальная передача с временным уплотнением	389
21-31. Отношение сигнала к помехе при сжатии и расширении динамического диапазона	389
21-32. Прохождение импульсов через селективные системы	390

Амплитудно-импульсная и широтно-импульсная модуляции

21-33. Спектры при амплитудно-импульсной модуляции (АИМ)	391
21-34. Отношение сигнала к помехе при АИМ—ЧМ	392
21-35. Схемы амплитудно-импульсной модуляции	393
21-36. Широтно-импульсная модуляция (ШИМ)	394

Фазово-импульсная и частотно-импульсная модуляции

21-37. Фазово-импульсная модуляция (ФИМ)	395
21-38. Системные искажения при ФИМ и ШИМ	396
21-39. Шумовые помехи при ФИМ—АМ	397
21-40. Примеры схем фазово-импульсной модуляции	399
21-41. Частотно-импульсная модуляция (ЧИМ) и оптимально-импульсная модуляция (ОИМ)	400

Кодово-импульсная модуляция

21-42. Кодово-импульсная модуляция (КИМ)	401
21-43. Кодирование	402
21-44. Пороговое значение отношения сигнала к помехе при КИМ—АМ	402
21-45. Методы кодирования	403
21-46. Сравнение важнейших методов модуляции, применяемых в многоканальных системах	405

Общие сведения о частотной модуляции

21-47. Теория частотной модуляции	406
21-48. Спектр частотно-модулированного колебания	407
21-49. Шумовые помехи при идеальном ограничении амплитуды	408
21-50. Неидеальный амплитудный ограничитель	409
21-51. Импульсные помехи при ЧМ	410
21-52. Интерференционные помехи при ЧМ	411

Прохождение частотно-модулированных колебаний через селективные системы

21-53. Динамический коэффициент передачи	414
21-54. Фазовые искажения мгновенной частоты	414
21-55. Искажения при малом индексе модуляции	415

Частотные и фазовые модуляторы

21-56. Частотная и фазовая модуляции	416
21-57. Реактивные лампы при малых возбуждениях сетки	416

21-58. Реактивные лампы при больших возбуждениях сетки	419	24-6. Отношение сигнала к помехе при приеме частотно-модулированных колебаний	480		
21-59. Различные частотные модуляторы	421	24-7. Искажения в приемниках частотно-модулированных колебаний	481		
21-60. Фазовые модуляторы	422	24-8. Применники импульсных сигналов	482		
Частотные демодуляторы		24-9. Точность настройки приемника и ее стабильность	482		
21-61. Демодуляторы частотно-модулированных колебаний	424	24-10. Автоматическая регулировка усиления	483		
21-62. Демодулятор, работающий на спаде резонансной кривой	425	24-11. Автоматическая подстройка частоты	484		
21-63. Дискриминатор	426	24-12. Входные цепи приемника	486		
21-64. Детектор отношения	427	24-13. Мешающее излучение и экранирование	488		
21-65. Фазовый детектор	428				
21-66. Затягиваемый генератор как детектор ЧМ колебаний	428				
21-67. Линия как демодулятор	429				
Литература	430				
РАЗДЕЛ 22					
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ					
Временные функции и спектры					
22-1. Передача информации, определения	433	24-16. Испытания радиоприемников	490		
22-2. Временные функции техники связи	434	24-17. Примеры схем приемников	492		
22-3. Временные функции телеграфии	435	Литература	495		
22-4. Временные функции телефонии	436				
22-5. Мощность разговорных токов в линиях дальней связи	437	РАЗДЕЛ 25			
22-6. Передача звучания	438	ИЗМЕРЕНИЯ НА ВЫСОКИХ ЧАСТОТАХ			
22-7. Фототелеграфия, телевидение	438	Измерение силы тока			
22-8. Спектральная плотность и автокорреляция	440	25-1. Источники погрешностей при измерении токов высокой частоты	497		
Переходные явления в линейных системах					
22-9. Определения теории систем передачи	441	25-2. Тепловые методы измерения токов	498		
22-10. Системы, пропускающие нижние частоты без существенных искажений времени пробега	442	25-3. Измерители тока с выпрямителями	500		
22-11. Системы, пропускающие нижние частоты с искажением времени пробега	443	25-4. Расширение пределов измерения. Трансформатор тока	502		
22-12. Полосовые системы	443				
22-13. Цепочка CR	444	Измерение напряжения			
22-14. Цепочка RC	445	25-5. Измерение напряжения амперметром с добавочным сопротивлением	504		
Теория информации; емкость каналов					
22-15. Дискретные источники информации	446	25-6. Электростатический вольтметр	504		
22-16. Непрерывные источники информации	448	25-7. Измерение напряжения никовым ламповым вольтметром	505		
22-17. Емкость канала	449	25-8. Детектирование на начальном (экспоненциальном) участке характеристики	507		
Полоса частот и уровень шума					
22-18. Общая проблема полосы частот	450	25-9. Усиление выпрямленного напряжения	509		
22-19. Уменьшение кажущегося потока информации	450	25-10. Схемы ламповых вольтметров	509		
22-20. Преобразование кажущегося потока информации	452				
22-21. Требования к системе передачи	453	Измерение мощности			
Литература	455	25-11. Измерение проходящей мощности	511		
РАЗДЕЛ 23		25-12. Ваттметры поглощающего типа	512		
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ					
Основные проблемы					
23-1. Классификация излучений	457	Измерение фазы			
23-2. Многокаскадные передатчики	457	25-13. Косвенные методы измерения сдвига фаз	513		
23-3. Нагрузка генератора	458	25-14. Прямые методы измерения сдвига фаз	515		
23-4. Простые схемы связи генератора с нагрузкой	459				
23-5. Несимметричный выход и нейтрализация	461	Измерение частоты			
23-6. Фильтрация гармоник и трансформация сопротивления	463	25-15. Измерение частоты методом определения длины волны	518		
23-7. Параллельное включение передатчиков	464	25-16. Измерение частоты с помощью резонансных контуров и мостовых схем	519		
23-8. Каскады предварительного усиления	466	25-17. Измерение частоты с помощью счетчиков	519		
Схемы передатчиков					
23-9. Передатчики средних и длинных волн	467	25-18. Этalonnye частоты	521		
23-10. Работа передатчиков на общей волне	468	25-19. Измерение частоты методом гетеродинирования	523		
23-11. Коротковолновые передатчики	468	Измерение полного сопротивления			
23-12. Однополосные передатчики	469	25-20. Нуевые методы измерения полных сопротивлений на частотах ниже 30 M μ	524		
23-13. Ультракоротковолновые передатчики	470	25-21. Измерение полных сопротивлений показывающими приборами на частотах ниже 30 M μ	527		
23-14. Телеграфные передатчики	471	25-22. Нуевые методы измерения полных сопротивлений на частотах выше 30 M μ	529		
Литература	472	25-23. Резонансные методы измерения полного сопротивления	532		
РАЗДЕЛ 24		25-24. Измерение полного сопротивления с помощью измерительных линий	532		
РАДИОПРИЕМНИКИ				25-25. Измерение полных сопротивлений с помощью направленных ответителей	535
Основные проблемы					539
24-1. Основные определения	474	Делители напряжения и магазины затуханий			
24-2. Реальная избирательность приемника амплитудно-модулированных колебаний	475	25-26. Делители напряжения для приемников	541		
24-3. Отношение сигнала к помехе при приеме амплитудно-модулированных колебаний	477	25-27. Делители напряжения для измерительных генераторов	543		
24-4. Искажения при приеме амплитудно-модулированных колебаний	478	25-28. Магазины затуханий	545		
24-5. Реальная избирательность при приеме частотно-модулированных колебаний	478				
РАЗДЕЛ 25		Измерительные генераторы			
Измерение параметров антенн					
25-29. Измерительные генераторы для частот ниже 300 M μ		25-29. Измерительные генераторы для частот выше 300 M μ	550		
25-30. Измерительные генераторы для частот выше 300 M μ		25-30. Измерительные генераторы для частот выше 300 M μ	560		
Измерение параметров антенн					
25-31. Измерение диаграммы направленности, выигрыша и эффективной поглощающей площади антennы		25-31. Измерение диаграммы направленности, выигрыша и эффективной поглощающей пло-			
25-32. Измерение напряженности поля		25-32. Измерение напряженности поля	567		
Pредметный указатель		Предметный указатель	568		