

УДК 621.374

ГЕНЕРАТОР МОЩНЫХ ИМПУЛЬСОВ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ

А. А. ЕГОРОВ, В. С. ПАНАСЮК, Л. И. ЮДИН, Г. Н. ОСТРЕЙКО

Институт ядерной физики СО АН СССР, Новосибирск

(Получено 6 ноября 1965 г.)

Описан многоячейковый тиатронный генератор электрических импульсов сложной формы. Каждый из участков импульса можно автономно регулировать как по форме, так и по амплитуде. Принцип построения генератора обусловлен задачей получения импульсов с амплитудой тока в сотни и тысячи ампер миллисекундной длительности. Наиболее целесообразно применение генератора для создания в различного рода обмотках импульсов тока больших амплитуд заранее заданной формы. В большинстве практических случаев генератор позволяет воспроизводить заданный закон изменения тока.

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

В ускорительной технике и в сильноточной импульсной технике нередко возникает задача генерирования импульсов тока амплитудой в сотни и тысячи ампер миллисекундной длительности с заранее заданной сложной формой (например, в обмотках электромагнита быстродействующей автоматической системы, в обмотке магнитного вариатора частоты, магнита ускорителя, магнита плазменной ловушки и т. п.).

Эта задача может быть разрешена несколькими путями. Прямой путь — формирование импульса при помощи функционального преобразователя на уровне низкого напряжения с последующим усилением до уровня выходной мощности — при амплитуде тока в сотни и тысячи ампер становится нецелесообразным из-за громоздкости усилителя. Вакуумная лампа, как известно, не приспособлена для коммутации токов таких величин в миллисекундном диапазоне, и поэтому требуется параллельное соединение большого количества ламп.

В литературе описан другой путь решения такой задачи. В [1] предложено устройство, аналогичное функциональному преобразователю, формирующее импульс непосредственно на уровне выходной мощности. Устройство содержит множество обычных искусственных линий, которые заряжаются от своих собственных регулируемых выпрямителей, а затем разряжаются через тиатроны во времени последовательно друг за другом на общую нагрузку. В результате напряжение изменяется мелкими ступеньками, и такой формой аппроксимируется заданный закон изменения сигнала. При соответствующем интегрирующем действии нагрузки (например, индуктивности обмотки) ступеньки слаживаются, и ток приобретает форму, близкую к заданной. Чем больше точность приближения, тем большее количество искусственных линий должен иметь генератор. В конце концов это может привести к нерациональному возрастанию габаритов установки. Тем не менее, такой генератор может успешно конкурировать с усилителем мощности, так как тиатроны не требуют мощных предварительных каскадов и в принципе коммутируют токи большие, чем вакуумные лампы.

Если импульс сложной формы расчленить на участки, внутри каждого из которых за-

кон изменения сигнала может быть выражен аналитически как сумма конечного числа функций типа синусоид, экспонент, единичных перепадов и т. п., то рационально каждый из этих участков формировать при помощи лишь одной искусственной линии, в разрядную цепь которой включается соответствующим образом подобранный пассивный RLC -двоихполюсник, деформирующий прямоугольную волну тока линии так, чтобы приблизить форму импульса к заданной. Если нельзя составить двухполюсник, который деформирует импульс линии точно до заданного закона, форму импульса, даваемую несовершенным двухполюсником, следует считать первым приближением. На тех же участках, где имеется отклонение, следует скорректировать неточный закон активной корректирующей ячейкой (тоже тиатрон с соответствующим накопителем и разрядной цепью), ток которой, складываясь или вычитаясь из основного тока, создает приближение второго порядка. Таким образом, не снижая точность воспроизведения, можно резко сократить число коммутирующих элементов по сравнению с [1], упростить схему и уменьшить габариты. Этот способ использован в данной работе. Поскольку в большинстве практических случаев закон изменения тока возможно выразить аналитически так, как указывалось выше, то рассматриваемая ниже схема может найти широкое применение.

2. СХЕМА ГЕНЕРАТОРА

Обобщенная принципиальная схема генератора приведена на рис. 1.

Каждая из ячеек генератора построена на основании схемы, предложенной в [2],

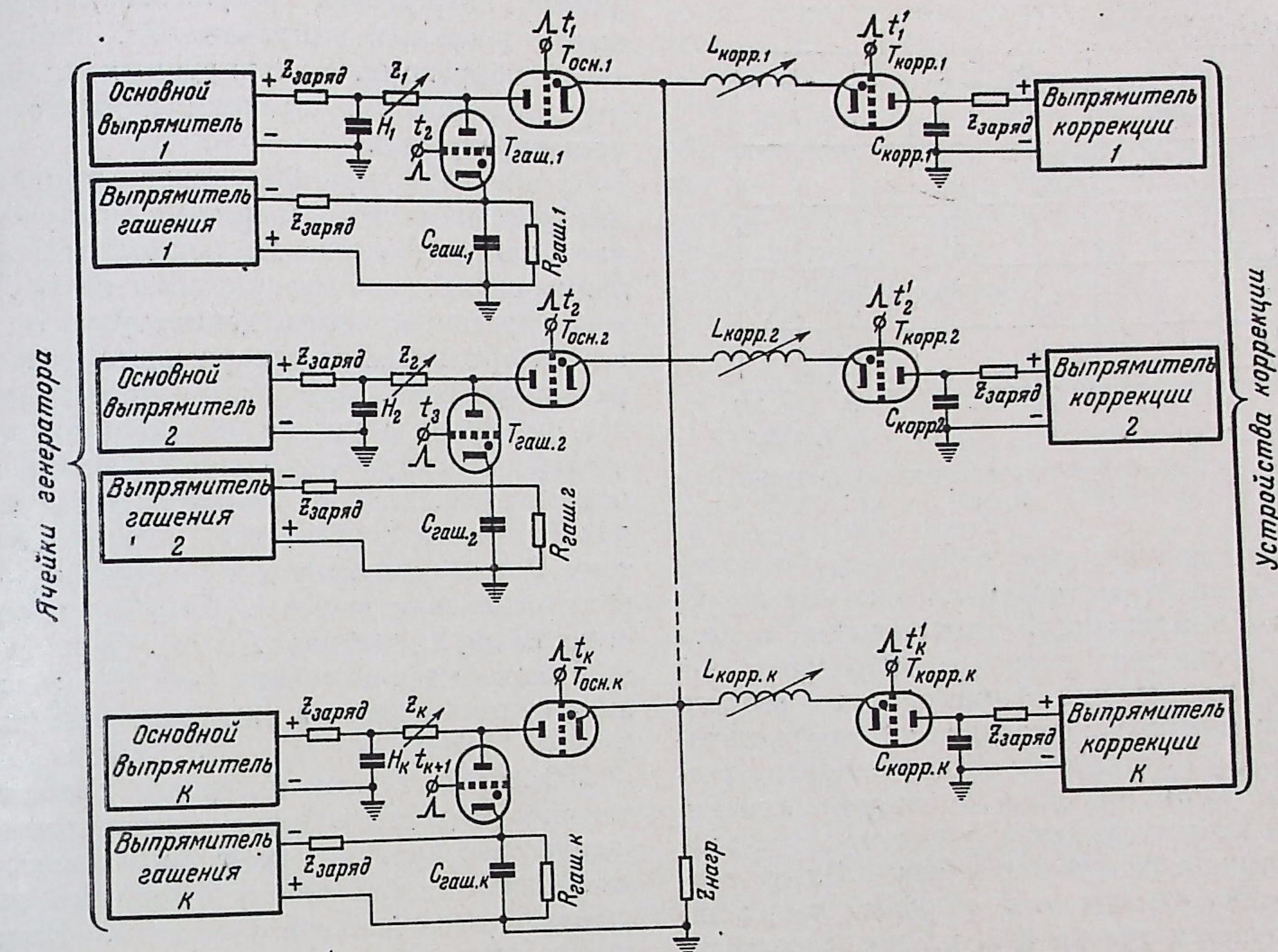


Рис. 1. Обобщенная схема генератора

в которой используется гашение ключевого тиатрона $T_{\text{осн}}$ по аноду посредством подтиатрона $T_{\text{гаш}}$ по аноду через гасящий тиатрон $T_{\text{гаш}}$ отрицательно заряженной емкости $C_{\text{гаш}}$. Эта схема может работать как с чисто емкостным накопителем, так и с формирующей линией.

Рассмотрим работу схемы. В начале импульса поджигается тиатрон $T_{\text{осн}1}$. Предварительно заряженный накопитель H_1 разряжается через двухполюсник Z_1 , тиатрон $T_{\text{осн}1}$ и общую нагрузку $Z_{\text{нагр}}$. Генерируется первый участок импульса. Двухполюсник Z_1 (и все остальные Z_2, \dots, Z_K) имеют регулируемые элементы, что позволяет оперативно управлять формой импульса на данном участке. В соответствующий момент внутри участка запускается тиатрон устройства коррекции первой ячейки. Ток его, протекающий через общую нагрузку, корректирует первое приближение до заданного закона. Поскольку корректирующий ток составляет малую долю основного, то процесс коррекции практически не влияет на режим основ-

ной разрядной цепи. Тиатрон цепи коррекции $T_{\text{корр}1}$ поставлен в режим самогашения. Он гасится, когда корректирующий ток через него становится равным нулю, а затем deinизируется. В конце первого участка поджигается тиатрон цепи гашения $T_{\text{гаш}1}$ первой ячейки и одновременно основной тиатрон $T_{\text{осн}2}$ второй ячейки. Проводящий тиатрон $T_{\text{гаш}1}$ подключает к аноду $T_{\text{осн}1}$ отрицательно заряженную емкость $C_{\text{гаш}1}$. В силу вентильных свойств $T_{\text{осн}1}$ перестает проводить. Накопитель первой ячейки, таким образом, отключается от общей нагрузки. Ток накопителя теперь проходит через $T_{\text{гаш}1}$ и заряжает емкость $C_{\text{гаш}1}$. Постоянная времени (величина емкости) заряда $C_{\text{гаш}1}$ выбирается такой, чтобы отрицательное напряжение на аноде $T_{\text{осн}1}$ поддерживалось в течение времени, необходимого для deinизации последнего (для водородных тиатронов это время ~ 25 мксек, для ртутных $100 \div 200$ мксек). Когда емкость $C_{\text{гаш}1}$ зарядится до потенциала накопителя, ток через $T_{\text{гаш}1}$ прекращается, и он гасится. В пау-

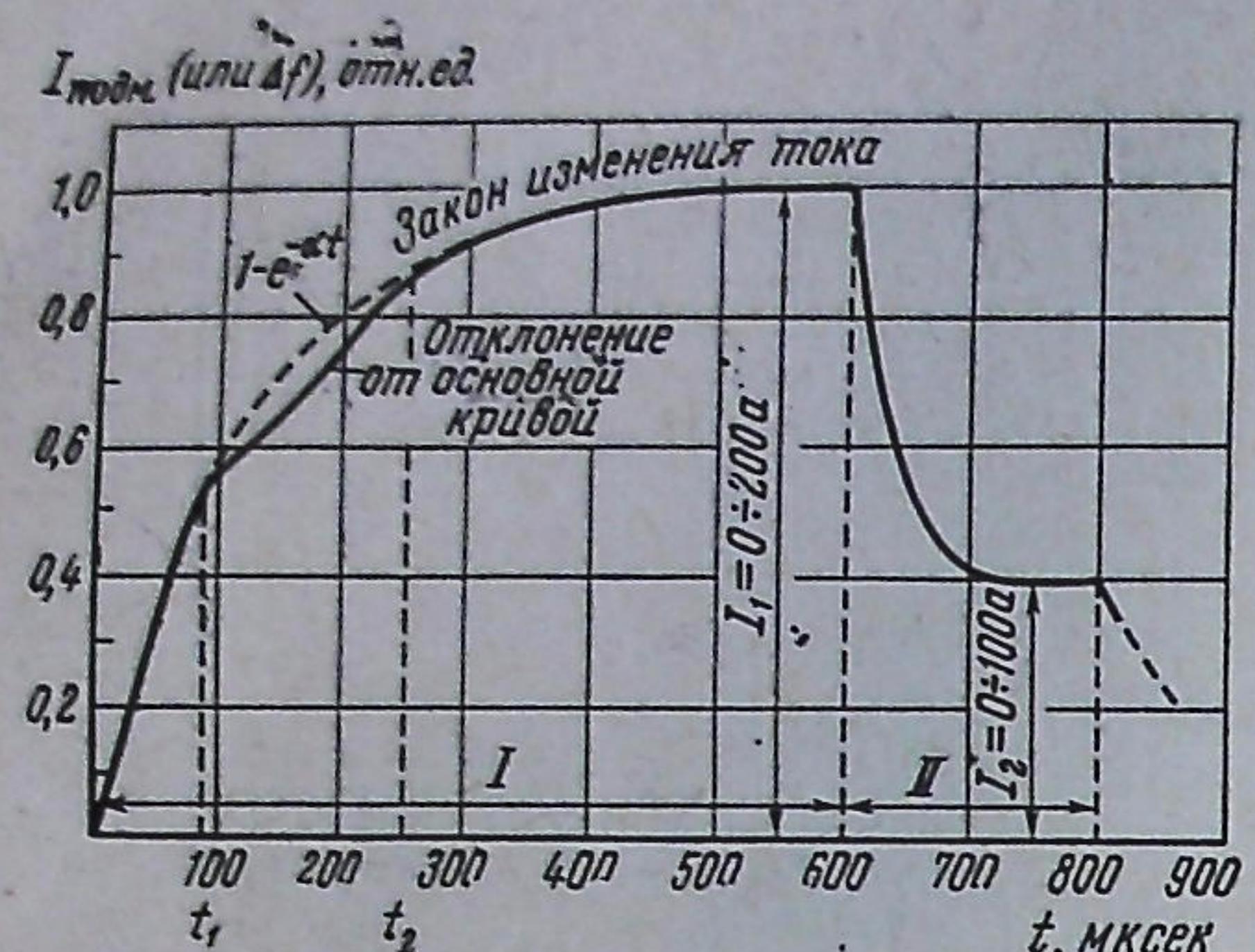


Рис. 2. Закон изменения подмагничивающего тока

зее $C_{\text{гаш}} 1$ разряжается через $R_{\text{гаш} 1}$ и затем заряжается от выпрямителя гашения до исходного напряжения. Одновременно с процессом гашения основного тиатрона 1-й ячейки происходит формирование второго участка импульса: проводящий теперь тиатрон $T_{\text{осн} 2}$ замыкает на общую нагрузку разрядную цепь накопителя второй ячейки. Внутри второго участка срабатывает устройство коррекции второй ячейки. Затем вторая ячейка отключается от общей нагрузки, подключается третья и т. д., последовательно друг за другом. В результате срабатывания всех ячеек и устройств коррекции формируется импульс в целом.

Нетрудно видеть, что схема отличается большой оперативностью в управлении формой, амплитудой и длительностью любого

участка посредством регулирования напряжения основных выпрямителей, выпрямителей коррекции, варьируемых элементов двухполюсников и времени поджига гасящих тиатронов.

В качестве примера ниже приводится конкретная схема генератора, разработанного для формирования закона изменения подмагничивающего тока в обмотке ферритового вариатора частоты дециметрового ч. м. генератора питания ускоряющего резонатора синхротрона. Для обеспечения нормальной работы ускорителя необходимо, чтобы частота изменялась по закону, изображенному на рис. 2. Приращение частоты в данном случае зависит от тока линейно, и поэтому форма импульса тока аналогична закону изменения частоты. Импульс тока состоит из двух участков (I и II). Первый участок изменяется по закону $1 - e^{-at}$ с отклонением от этой кривой в интервале времени от $t_1 = 90 \text{ мксек}$ до $t_2 = 250 \text{ мксек}$ ($\Delta t = 160 \text{ мксек}$). В этом интервале кривая изменения тока идет ниже соответствующей экспоненты, причем, расчет показывает, что отклонение с достаточной точностью выражается синусоидальной функцией. Начальная часть участка II изменяется по экспоненциальному закону. Участок II заканчивается ровной полочкой длительностью $\sim 100 \text{ мксек}$.

Схема генератора дана на рис. 3. Накопителями в ячейках служат искусственные линии. Во второй ячейке нет гасящей цепи,

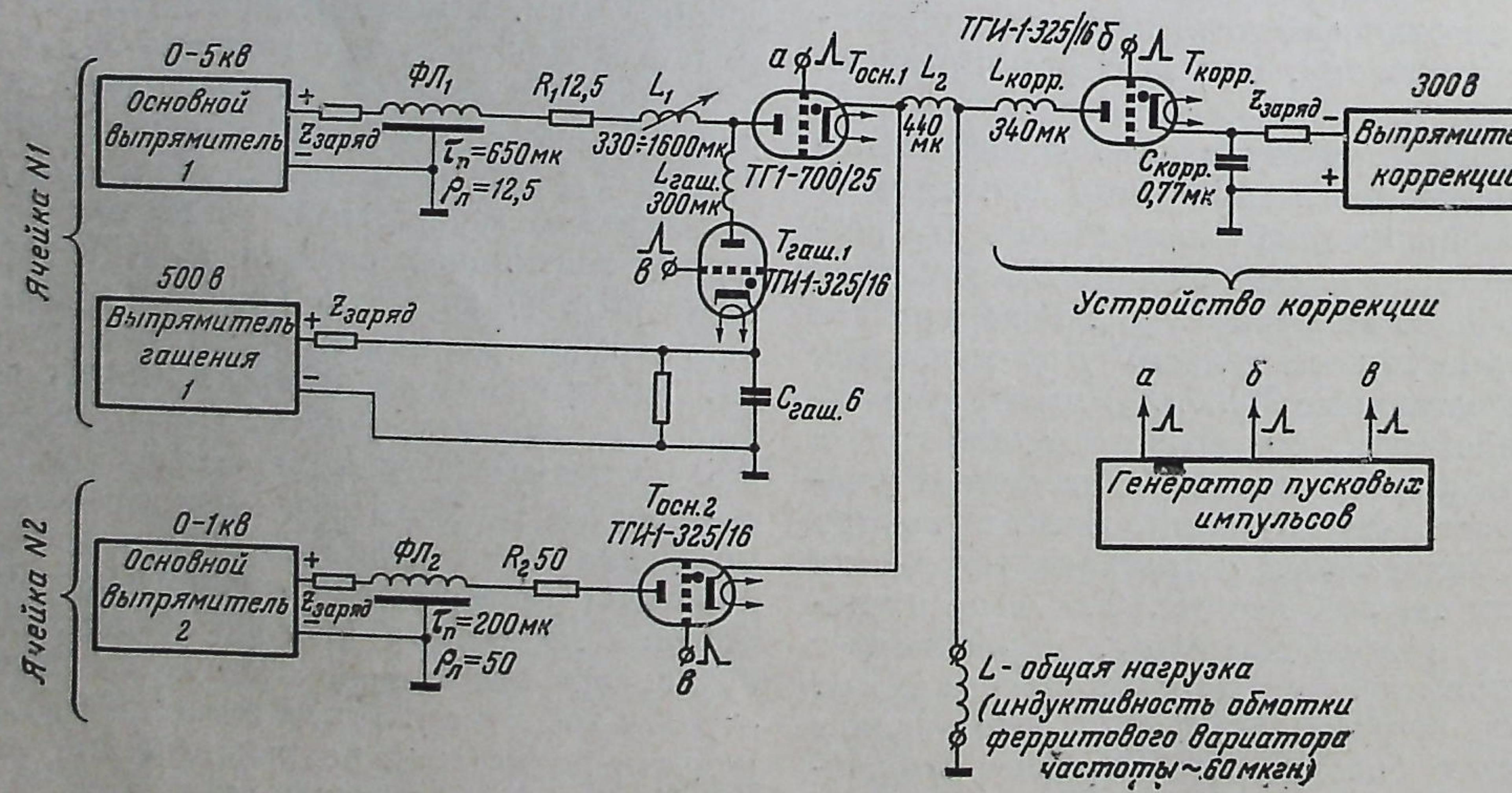


Рис. 3. Принципиальная схема генератора подмагничивающего тока

так как длительность линии этой ячейки используется полностью. В цепи гашения первой ячейки включена индуктивность для затягивания фронта гасящего напряжения, иначе при быстром нарастании обратного напряжения возможен пробой тиатрона $T_{\text{осн} 1}$. При тех параметрах, которые указаны на схеме, амплитуда тока на I участке достигает 200 а, на II — 100 а. Длительность фронта I участка изменяется регулировкой индуктивности L_1 , выполненной в виде вариометра; корректирующее устройство содержит тиатрон $T_{\text{корр}}$, емкость $C_{\text{корр}} = 0.77 \mu\text{F}$ и индуктивность $L_{\text{корр}} = 3400 \mu\text{Гн}$. Устройство коррекции включается в момент $t_1 = 90 \text{ мксек}$. Отрицательная полу-

волна тока длительностью 160 мксек вычитается из основного тока и корректирует сигнал согласно заданному закону.

В заключение отметим, что в случае применения многоячейковой схемы, предложененной в [1], для воспроизведения заданного закона лишь на участке фронта с точностью $\pm 2\%$ потребовалось бы, по меньшей мере 50 тиатронных ячеек.

ЛИТЕРАТУРА

- Herbert S. Haupes, Patent США, № 3051/906 по кл. 328—14.
- В. Н. Рыбин, Patent СССР, № 149830 по классу НОЗв 21d³ 302.

УДК 621.373.53

ГЕНЕРАТОР ПЕРИОДИЧЕСКИХ ГРУПП ИМПУЛЬСОВ НА ТРАНЗИСТОРАХ

А. Д. СЕРОВ

Институт физики высоких энергий ГКАЭ, Серпухов

(Получено 16 ноября 1965 г.)

При испытании различных узлов аппаратуры, использующей элементы дискретной вычислительной техники, и при определении загрузочных свойств спектрометрических усилителей [1] возникает необходимость в применении генераторов периодических групп импульсов. Предлагаемый для этих целей генератор [2] отличается простотой и надежностью. Новыми техническими решениями в нем являются конструкция импульсного трансформатора и схема формирования группы импульсов.

Генератор (рис. 1) состоит из двух транзисторных блокинг-генераторов, имеющих общий импульсный трансформатор (И. Т.). Первый блокинг-генератор T_1 собран по схеме с коллекторно-базовой обратной связью; коллекторная обмотка L_1 , базовая — L_3 . Скорость развития блокинг-процесса определяется времязадающим конденсатором C_1 , включенном в цепь эмиттера T_1 , что повышает температурную стабильность схемы [3]. Зарядный ток конденсатора C_1 регулируется сопротивлением R_2 . Особенность первого блокинг-генератора — наличие транзистора T_2 , связанного с общей цепью обмоткой L_2 . Этот транзистор необходим

для увеличения зарядного тока конденсатора C_1 в момент формирования импульса и позволяет при помощи сопротивления R_2 изменять в широких пределах длительность импульса и период колебаний первого блокинг-генератора.

Второй блокинг-генератор T_3 также имеет коллекторно-базовую положительную обратную связь; коллекторная обмотка L_4 , базовая — L_5 , нагрузочная — L_6 . Времязадающий конденсатор отсутствует; его роль выполняет суммарная емкость перехода T_3 и собственная емкость обмоток ИТ. Сопротивления R_1 , R_3 ограничивают максимальные токи транзисторов схемы, а цепочка