




ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ
им. Г.И. Будкера СО РАН

С.А. Вибе

ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНЫЙ АЦП
С ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ СВЯЗЬЮ
ДЛЯ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ

ИЯФ 93-24

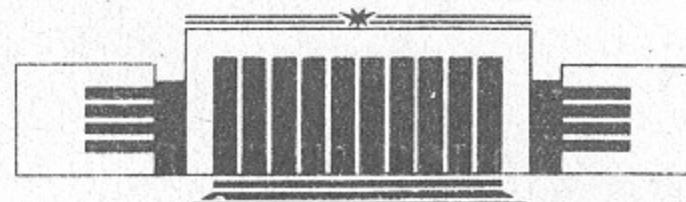

НОВОСИБИРСК

АЦП82

четырехканальный АЦП с волоконно-оптической связью
для микропроцессорных систем

С. А. Вибе

Институт Ядерной физики им. Г. И. Будкера
630090, Новосибирск 90, Россия

А Н Н О Т А Ц И Я

Описан специализированный четырехканальный АЦП для микропроцессорных систем с волоконно-оптической связью между измерительной головкой АЦП и приёмным блоком. АЦП имеет 4 независимых измерительных головки, четыре волоконно-оптических линии связи и общий приёмный блок с независимыми оптическими входами, 4 аналоговыми выходами и одним общим интерфейсом, позволяющим считывать коды из регистров АЦП на одну шину. Кроме этого описан КАМАК вариант данного АЦП. Разрешение АЦП82 170 квантов/2мкс на канал

ВВЕДЕНИЕ

На электрофизических установках ИЯФ существует проблема измерения низковольтных сигналов, находящихся под высоким потенциалом относительно «земли» регистрирующей аппаратуры. Ещё одной проблемой являются длинные линии связи между импульсными установками и пультом управления и регистрации, так как уровень наводок даже на коаксиальный радиокабель может превышать сотню вольт. На сложных установках серьезным вопросом является также прокладка измерительной «земли», из-за токов по «земляным» петлям.

Возможным решением (а зачастую - самым оптимальным) является применение импульсных трансформаторов с минимальной паразитной емкостью связи первичной и вторичной обмоток. Очевидные ограничения - полоса передаваемых сигналов начинается не с нуля и чувствительность к импульсным магнитным полям.

Другим решением проблем передачи аналоговых сигналов является преобразование электрического сигнала в световой и обратно, обеспечивающее таким образом гальваническую развязку. Для измерений на установке «АМБАЛ-Ю» были разработаны, и применяются аналоговые развязки РУ-5 с жестким оргстеклянным световодом [1]. Световая мощность от излучателя в которых просто пропорциональна входному сигналу. При несомненных достоинствах - полоса передачи аналоговых сигналов около 1 МГц, динамический диапазон -10^{-3} , эта конструкция обладает такими принципиальными недостатками, как долговременная нестабильность «нуля» и ограничение напряжения развязки 40 кВ. Попытка расширить полосу частот РУ-5

неминуемо приведет к ухудшению точности передачи. Как впрочем и в обратную сторону, улучшение точности передачи даст сужение полосы передачи сигнала. Передатчик и приёмник РУ-5 связаны жестким оргстеклянным световодом и трансформатором с витком связи, что определяет напряжение развязки. Увеличение напряжения развязки будет стоить ухудшения полосы частот либо точности развязки.

Данная разработка предназначена для измерений в составе микропроцессорных систем, требующих полную точность $< 10^{-2}$, цифрового выходного сигнала и такта измерений сравнимого со скоростью микропрцессора 2 мкс.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КОНСТРУКЦИИ АЦП

Описываемый АЦП состоит из

- * измерительной головки - передатчика (ИГ);
- * одного сигнального (возможно еще одного управляющего) волоконно-оптического кабеля (ВОК);
- * приемного блока (приемника).

ИГ представляет собой прямоугольную коробку размерами $100 \times 80 \times 30 \text{ mm}^3$ со входным разъемом «LEMO», двумя оптическими разъемами - выходным (сигнальным) и входным (управляющим) а также разъемом питания РГ1Н-1-1. Кроме этого на корпусе ИГ имеется индикация включенного питания.

ВОК это собственно волоконно-оптический кабель со штекерными оптическими разъемами на концах, которые стыкуются с гнездовыми оптическими ответными разъемами. Оба конца ВОК изготовлены одинаковыми. Длина кабелей определяется допустимым затуханием и может достигать 100 м.

Приемник существует в двух вариантах:

- в виде отдельной платы для микропроцессорных систем, с четырьмя входными оптическими разъемами и выходным разъемом ГРПМЗ1, через который на плату заводятся питание и цифровые управляющие сигналы, а также выводятся общая шина данных АЦП и четыре аналоговых выходных сигнала;
- в виде 2М КАМАК-модуля, использующего эту же плату, на переднюю панель которого выведены 4 входных оптических разъема и соответствующие им 4 «ЛЕМО» разъема для аналоговых выходных сигналов.

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА АЦП

АЦП82 по сути является АЦП двойного интегрирования, преобразуя напряжение в длительность (ШИМ). На рис. 1а) приведена структурная схема ИГ. Входной сигнал проходит через аналоговый ограничитель амплитуды на уровне максимально обрабатываемого сигнала - 5 Вольт, что защищает ИГ от перегрузок. Затем аналоговый сигнал преобразуется схемой динамического интегрирования [2] в ШИМ сигнал. Непосредственно использовать ШИМ сигнал для модуляции тока СД невыгодно по потреблению тока (для накачки СД необходим ток 100mA), поэтому ШИМ сигнал преобразуется в δ-ШИМ сигнал, в котором одному ШИМ такту соответствует два коротких импульса различающихся по длительности: переднему фронту соответствует передний фронт импульса длительностью 30 нс, а заднему - передний фронт импульса 60 нс. В итоге средний ток в СД снижается ~ в 15 раз. Формирователь тока СД обеспечивает необходимые сигналы для накачки СД. Преобразования сигнала в ИГ иллюстрирует рис. 1б).

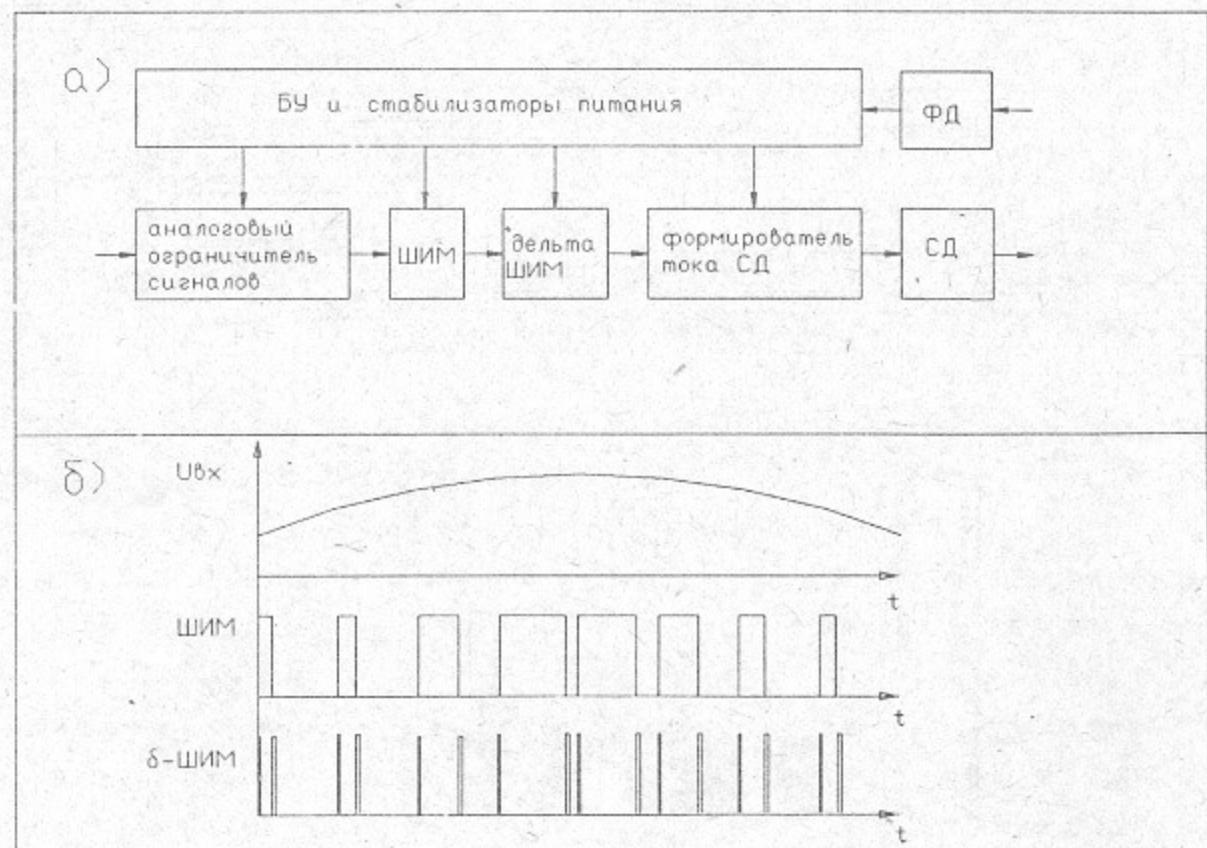


Рис. 1.

Импульсы света из СД ИГ проходят через ВОК и попадают на ФД приёмника. Ток приёмного ФД составляет примерно 30-100 мА (при 100 мА тока СД). Порог чувствительности входного усилителя приёмника составляет примерно 10-15 мА и он определяется наводками на ФД и усилитель тока ФД от генератора 100 МГц. Имеющийся запас по сигналу необходим для компенсации деградации самого световода, дополнительной длины кабеля и деградации СД. Структурная схема приёмника показана на рис. 2а).

Ток фотодиода в приёмнике усиливается, затем сигнал проходит через компаратор и восстанавливается в ШИМ сигнал. Восстановление ШИМ сигнала осуществляется адаптивная схема счетчика-делителя на 2, которая через несколько тактов после включения однозначно синхронизируется с длинным импульсом δ-ШИМ сигнала. Один такт ШИМ сигнала является тактом АЦП. Длительность импульса оцифровывается счетными импульсами частотой 100 МГц. Получившийся код каждый такт АЦП выводится через ЦАП на разъём «ВЫХОД» и в выходной регистр. Преобразования сигнала в приемнике показаны на рис. 2б).

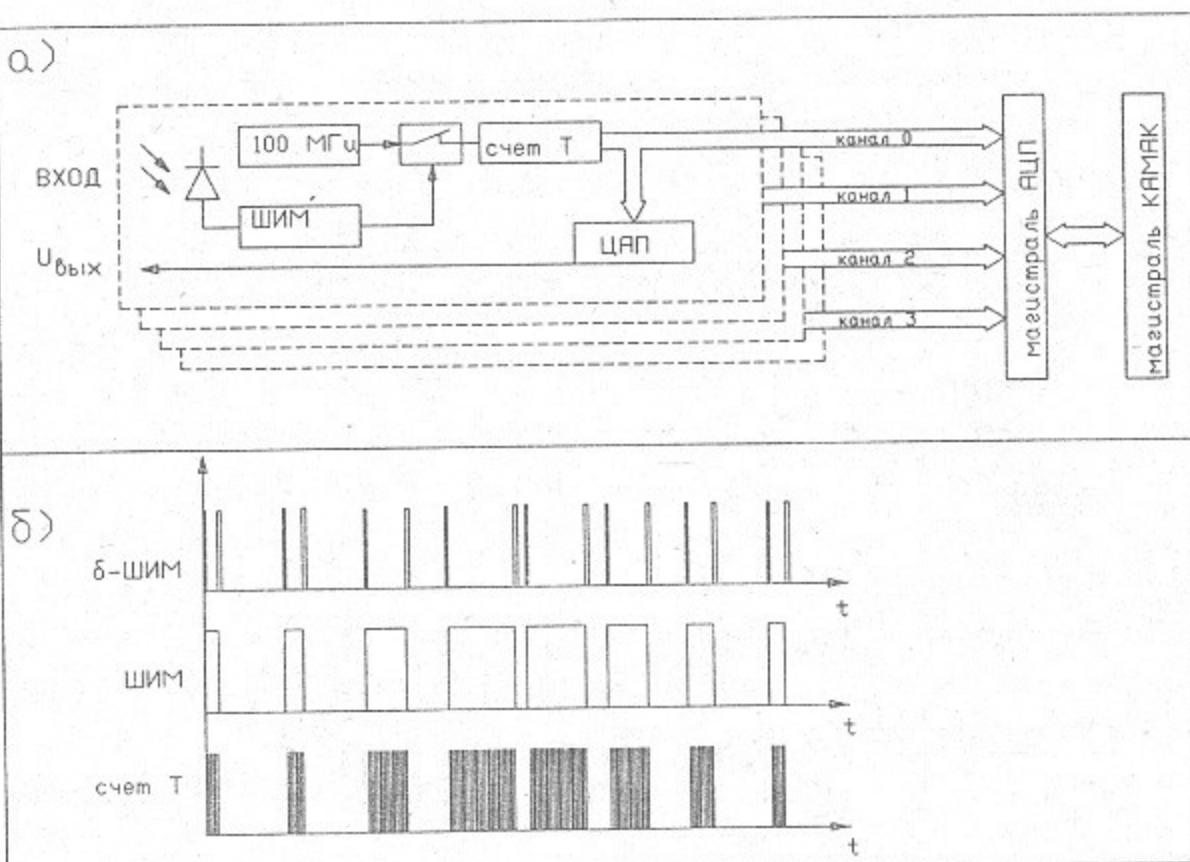


Рис. 2.

СВОЙСТВА АЦП

Вход и шкала преобразования. Входной диапазон напряжений определяется схемой ИГ - ±5 Вольт. Входное сопротивление составляет 28 КОм. Диодный ограничитель на входе ИГ защищает ШИМ преобразователь от перегрузок. Превышение сигнала на входе уровня ±5 В не нарушает работу АЦП, а код на выходе соответствует входному напряжению +5В или -5В. Чтобы диоды ограничителя не вышли из строя напряжение на входе не должно превышать ±500 Вольт в импульсе. В таблице 1 показаны свойства шкалы преобразования АЦП82.

Скорость преобразования. Значение кода на выходе АЦП соответствует среднему за такт напряжению на входе. При подаче «ступеньки» напряжения максимальной амплитуды на вход АЦП выходит на полную точность ~ 3 такта, соответственно, синусоида максимальной амплитуды оцифровывается с полной точностью за 8-10 тактов на период. Синусоидальный сигнал оцифровывается до полной точности при частотах не превышающих 50 кГц.

Таблица 1

	максимальный входной сигнал	максимальный выходной код	вес кванта	код <0>
АЦП82	± 4.25 Вольт	± 85 десят.	50 мВ	100(десят.)

Нелинейность. Интегральная нелинейность преобразования не превышает ±1 кванта. А дифференциальная нелинейность зависит от скорости изменения входного сигнала. Для медленно меняющихся сигналов, по сравнению с тактом преобразования, она исключительно мала, что характерно для АЦП интегрирующего типа, а для сигналов, приближающихся к предельным по частоте, дифференциальная нелинейность сравнима с половиной кванта. Это происходит из-за особенности динамического интегрирования - начало такта ШИМ сигнала смещено относительно задающего кварцевого генератора в ИГ и это смещение «плавает» в зависимости от обрабатываемого сигнала. То-есть отсчеты расположены со смещением по времени относительно задающего генератора и это смещение меняется от амплитуды входного сигнала, что приводит к дифференциальной нелинейности при достаточно быстро меняющихся входных сигналах.

РЕГИСТРЫ И РЕЖИМЫ АЦП

Два варианта АЦП82 отличаются только приёмниками - для микропроцессорных систем это отдельная плата с разъёмами а для крейта КАМАК это 2М КАМАК-модуль.

Общим для обоих типов приёмников является наличие 4 выходных регистров, соответствующих 4 каналам АЦП, и мультиплексора, подключающего один из регистров, выбранный в зависимости от кода на двух адресных линиях, к общей магистрали АЦП. Входным для АЦП является сигнал RD (см. таблицу 1., рис. 3), который генерируется микропроцессором либо КАМАК-контроллером (сигнал N) и запрещает смену кода в соответствующем регистре на время чтения. Диаграммы сигналов показаны на рис. 3.

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ ВАРИАНТ ПРИЕМНИКА

В таблице 2 показана распайка разъёма ГРПМ31.

Таблица 2

1	RD	17	A1
2	OUT0	18	A0
3	OUT1	19	D0
4	OUT2	20	D1
5	OUT3	21	D2
6	+5V	22	5V
7		23	
8	GROUND	24	GROUND
9	GROUND	25	+12V
10	+12V	26	
11		27	D3
12	GROUND	28	D4
13	GROUND	29	D5
14	+5V	30	D6
15	+5V	31	D7
16	-12V		

Внешние устройства должны обеспечить питание $\pm 12V$ и $+5V$, а также выставив сигнал на адресных линиях, подать сигнал RD. Временные требования к сигналам A и RD следующие предустановка адреса $\tau_2 \geq 40\text{ нс}$, удержания до считывания данных RD $\tau_1 \geq 60 \text{ нс}$.

КАМАК ВАРИАНТ ПРИЕМНИКА

Регистры данных. 8-ми битовый регистры, только читаемые командами N.A*.FO, где * пробегает значения от 0 до 3. Данные регистра соответствуют выходному регистру АЦП выбранного канала. Для АЦП82 в стандарте КАМАК действительными являются только младшие 8 бит, а остальные нет. Старший бит АЦП соответствует старшему биту регистра. Соответствие кода АЦП входному напряжению описано в таблице 1.

ФУНКЦИИ КАМАК

- N.A0.F0 чтение данных канала 0 в ЭВМ;
- N.A1.F0 чтение данных канала 1 в ЭВМ;
- N.A2.F0 чтение данных канала 2 в ЭВМ;
- N.A3.F0 чтение данных канала 3 в ЭВМ.

Блок отдает сигналы X и Q только при этих командах, при других кодах на шинах F и A сигналы X и Q не выставляются.

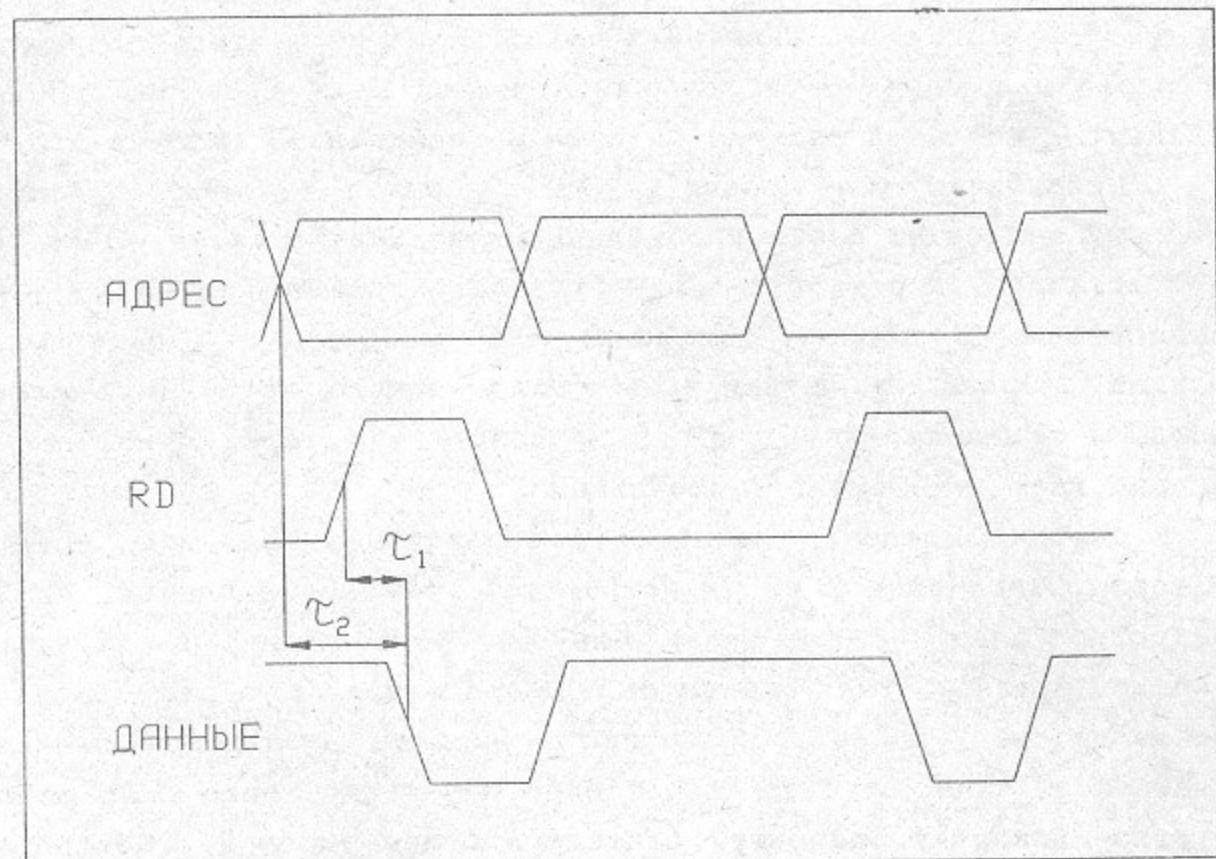


Рис. 3

ПИТАНИЕ

Схема ИГ содержит все необходимые стабилизаторы и защиту от перенапряжений по входу. ИГ требует однополярного, нестабилизированного источника постоянного напряжения 7 - 18 Вольт. Потребление тока для ИГ АЦП82 не более 40 мА.

Таблица 4

1	+U
2	-U
3	перемычка
4	перемычка

В ИГ предусмотрена возможность питания от батареи из 7 элементов РЦ63, для которых имеется кассета в корпусе. Непрерывной работы ИГ АЦП81 с одним комплектом элементов хватит примерно на 10 часов. Для увеличения срока службы ИГ предусмотрен режим импульсного питания, когда ИГ включается только на время импульса по управляющему ВОК. Время включения питания ~50 миллисекунд. Управляющий сигнал может задаваться светодиодом (СД) АЛ135 с током 20-100 мА (примерно 20 мкВт световой мощности на фотодиод). Сигнал включения может также подаваться перемычкой в разъёме питания - ИГ включена когда 3 и 4 выводы разъёма замкнуты. Распайка разъёма питания ИГ показана в таблице 4.

Необходимо ещё добавить, что 1 вывод разъёма и положительный провод от батареи объединены диодами по схеме «ИЛИ», так что вставленный разъём питания (то-есть вставлена перемычка) при выключенном источнике заставляет ИГ работать на батарее. С другой стороны, если напряжение от внешнего источника питания превышает напряжение батареи (10 Вольт) - батарея отключена, а ИГ работает от внешнего источника.

Опорный элемент. Масштаб преобразования задается стабилизатором напряжения в ИГ, использующим химический элемент РЦ63 в качестве опорного. Опорный элемент расположен в отдельном гнезде футляра для элементов. Потребление тока от опорного элемента на уровне собственного разряда и одного элемента хватает на срок от 1 до 5 лет работы. Предпочтение было отдано ртутно-цинковому элементу, благодаря более высокой стабильности напряжения [3] по сравнению с низковольтными стабилитронами. Суммарная нестабильность этих элементов во всём диапазоне

температур, при 80% разрядке и за время около 1 года не превышает 10^{-3} . Индикатором разрядки опорного элемента может служить изменение масштаба преобразования, что естественно устраивается заменой элемента.

Таблица 5

a)	-5 В	1.2 А
	+12В	100 мА
	-12В	70 мА

b)	+6 В	1.2 А
	+24В	110 мА
	-24В	75 мА

«Земля» ИГ. Корпус ИГ имеет гальванический контакт с «землей» входного сигнала, которая задается искусственно внутренним стабилизатором ИГ + 2.5 Вольта относительно отрицательного провода питания. То-есть оба провода от источника питания не имеют непосредственного контакта с «землёй» сигнала. Импульсные наводки по внешним проводам ИГ на «землю» блокируются конденсаторами, а постоянный ток по «земле» на источник питания компенсируется стабилизатором потенциала «земли» и не должен превышать 2-3 мА.

Питание приемной части АЦП82 естественно от источника крейта КАМАК. Блок требует питания ± 12 Вольт. Потребление тока для разных источников приведено в таблице 5.

В КАМАК приёмнике добавлены внутренние преобразователи напряжения ± 24 в ± 12 , так как не все крейты имеют ± 12 В.

ОПТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Оптическими элементами АЦП являются:

- стандартные светодиоды АЛ135А, с панельным гнездовым оптическим разъёмом с посадочным размером 2.5 мм;
- волоконно-оптический кабель (наружный диаметр - 2мм, диаметр кварцевой жилы - 200 мкм, затухание (12-16) дБ/км, длина до 300 м) с оптическими штыревыми разъёмами на концах;
- фотодиоды ФД256, со специальным оптическим гнездовым разъёмом идентичным разъёму АЛ135А.

Оптические разъёмы обеспечивают многократную надежную стыковку светодиодов, волоконно-оптического кабеля и фотодиодов. Типичный коэффициент передачи тока по оптическому каналу:

$$K_I = \frac{\Delta I_{\Phi}}{\Delta I_C} = (0.3-1) \cdot 10^{-3},$$

где ΔI_{Φ} - приращение тока фотодиода, ΔI_C - приращение тока светодиода. Фронт импульса ΔI_{Φ} , определяемый постоянной времени АЛ135А, составляет 15-20 нс.

При работе с оптическими элементами необходимо соблюдать некоторые правила - перед стыковкой разъёма необходимо протереть мягким, безворсным материалом посадочную поверхность разъёма Ø2.5мм и торец, где выходит кварцевая жила, материал лучше смочить перед протиркой в спирте. Сам оптический кабель довольно прочен, хотя эксплуатация его несколько отличается от использования РК, например, радиус изгиба волоконно-оптического кабеля не должен быть меньше 5 см. Продольные усилия для этого кабеля не должны превышать 1кГ. При прокладке волоконно-оптических линий связи очень полезно использовать армирующие желоба, металлические и другие приспособления механически защищающие кабели.

C.A. Vibc

Четырехканальный АЦП
с волоконно-оптической связью
для микропроцессорных систем

ЛИТЕРАТУРА

1. Белкин В.С., Вибе С.А. Высоковольтная оптронная развязка повышенной точности. ПТЭ, 1984, №6, с. 181.
2. Голубенко Ю.И., Купер Э.А., Леденёв А.В., Смирнов А.В. Аппаратура для многоканальных измерений постоянных напряжений. Автометрия №4, стр. 63, «Наука», 1986.
3. Трейер В.В. Электрохимические приборы. М.: «Советское радио», 1978 г., вып. №39.

ИЯФ 93-24

Ответственный за выпуск С.Г. Попов

Работа поступила 15 марта 1993 г.

Подписано в печать 16.03. 1993 г.

Формат бумаги 60×90 1/16 Объем 0,9 печ.л., 0,8 уч.-изд.л.

Тираж 180 экз. Бесплатно. Заказ № 24

Обработано на IBM PC и отпечатано

на ротапринте ИЯФ им. Г.И. Буддера СО РАН,
Новосибирск, 630090, пр. академика Лаврентьева, 11.